Laboratorium 3 Sterownik windy

Łukasz Kwinta, Kacper Kozubowski, Ida Ciepiela maj 2024

Spis treści

1	Cel	zadani	ia																3
2	Roz	wiązar	nia																3
	2.1	Symul	lator sil	nika י	wind	у .													3
		2.1.1	Black	box															3
		2.1.2	Wejśc	ia .															4
		2.1.3	Wyjśc	ia .															4
		2.1.4	Realiz	acja 1	ukłac	du .													4
	2.2	Kontro	oler ruc	hu wi	indy														6
		2.2.1	Black	box															7
		2.2.2	Wejśc	ia .															7
		2.2.3	Wyjśc	ia .															7
		2.2.4	Realiz	acja 1	ukłac	du.													7
	2.3	Kontro	oler kie	runku	ı rucl	hu													9
		2.3.1	Black	box															10
		2.3.2	Wejśc	ia .															10
		2.3.3	Wyjśc	ia .															10
		2.3.4	Realiz	acja 1	ukłac	du.													11
	2.4	Kontro	oler drz	wi wi	ndy														12
		2.4.1	Black	box															13
		2.4.2	Wejśc	ia .															13
		2.4.3	Wyjśc	ia .															13
		2.4.4	Realiz	acja 1	ukłac	du.													13
	2.5	Układ	zamyk	ający	drzy	vi .													15
		2.5.1	Black	box															15
		2.5.2	Wejśc	ia .															15
		2.5.3	Wyjśc	ia .															15
		2.5.4	Realiz	acja i	ukłac	du.													16
3	Cal	ość ukł	la du																18
3	Car	osc uki	iadu																19
4	Test	\mathbf{ty}																	19
5	Zas	tosowa	nia																19
6	Wn	ioski																	10

1 Cel zadania

Proszę zaproponować, zbudować i przetestować układ sterujący windą w przykładowym trzykondygnacyjnym budynku.

Winda posiada:

- wskaźnik ruchu windy
- wskaźnik kierunku ruchu windy
- trzy czujniki otwarcia drzwi, po jednym na każdej kondygnacji
- trzy przyciski przywołania windy, po jednym na każdej kondygnacji
- trzy przyciski wyboru piętra w kabinie windy.

Winda powinna posiadać stale aktualizowany wskaźnik aktualnego piętra.

Rzeczy niedopowiedziane w treści zadania, proszę ustalić, doprecyzować i opisać samodzielnie.

2 Rozwiązania


Postanowiliśmy rozbić problem na wiele mniejszych problemów i rozwiązać je osobno aby na końcu połączyć je w jeden działający system. Poniżej zamieszamy schemat blokowy przedstawiający poszczególne systemy.

2.1 Symulator silnika windy

Aby zasymulować ruch windy wraz z czasem przemieszczania się między piętrami, zdecydowaliśmy się zaimplementować układ bazujący na liczniku i demultiplexerze.

2.1.1 Black box

Poniżej zamieszczamy schemat wyjść i wejść oraz opis logiki układu.

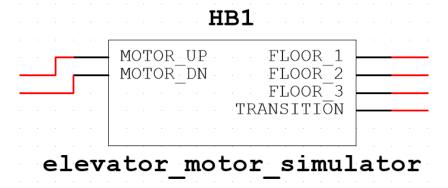

Rysunek 2.1: Black box układu symulującego silnik windy

2.1.2 Wejścia

- MOTOR_UP sygnał wejściowy nakazujący poruszać się windzie w górę
- MOTOR DN sygnał wejściowy nakazujący poruszać się windzie w dół

2.1.3 Wyjścia

- FLOOR_1 sygnał wyjściowy informujący o tym, że winda znajduje się na 1 piętrze, aktywny w stanie wysokim
- FLOOR_2 sygnał wyjściowy informujący o tym, że winda znajduje się na 2 piętrze, aktywny w stanie wysokim
- FLOOR_3 sygnał wyjściowy informujący o tym, że winda znajduje się na 3 piętrze, aktywny w stanie wysokim
- TRANSITION sygnał wyjściowy informujący o tym że winda jest obecnie w ruchu, aktywny w stanie wysokim

2.1.4 Realizacja układu

Do realizacji układu wykorzystaliśmy 4 bitowy licznik z biblioteki komponentów programu Multisim, układ 74LS193N. Poniżej zamieszczamy tabelkę przedstawiającą działanie układu:

CLR	~LOAD	Up	Down	Mode
Н	X	X	X	Reset(Async.)
L	L	X	X	Preset(Async.)
L	Н	Н	Н	No Change
L	Н	\uparrow	Н	Count Up
L	Н	Н	↑	Count Down

Tabela 2.1: Źródło: https://www.multisim.com/help/components/binary-counters/

${\bf Streszczenie}$

- H stan wysoki na wejściu
- L stan niski na wejściu
- X dowolny stan na wejściu
- ↑ narastające zbocze sygnału

Stworzyliśmy układ kombinacyjny, który mapuje wyjście zegara, na adres demultiplexera, który z kolei przekazuje jedynkę logiczną na odpowiednie wyjście. Przyjęliśmy, że:

• 0000 - winda jest na 1 piętrze

- 1000 winda jest na 2 piętrze
- 1111 winda jest na 3 piętrze
- każdy inny winda porusza się między piętrami

Jako demultiplexer wykorzystaliśmy układ U7A 4555BD_5V. Jest to demultiplexer 1: 4, z 2 bitami adresowymi.

Do wyprowadzenia formuł wykorzystaliśmy skrypt w języku Python, który generuje tabelę prawdy oraz minimalizuje formuły logiczne. Poniżej zamieszczamy kod programu oraz wynik jego działania:

```
import logicmin
     elevator_motor_mux_tt = logicmin.TT(4, 2)
     for i in range(16):
         permutation = bin(i).removeprefix("0b").rjust(4, '0')
         a1 = '1'
         b1 = '1'
         if i == 0:
10
             a1 = '0'
11
             b1 = '0'
12
         elif i == 8:
13
             a1 = '1'
14
             b1 = '0'
15
         elif i == 15:
16
            a1 = '0'
17
             b1 = '1'
18
19
         elevator_motor_mux_tt.add(permutation, [a1, b1])
21
                                        -----elevator_motor_tt")
22
     sols = elevator_motor_mux_tt.solve()
23
     print(sols.printN(xnames=['QD', 'QC', 'QB', 'QA'],ynames=['1A', '1B']))
```


Wynikiem działania skryptu są zminimalizowane formuły logiczne:

```
-----elevator_motor_tt

1B <= QA + QB + QC

1A <= QD'.QA + QC'.QB + QC.QA' + QD.QB'
```

Po zaimplementowaniu układu w programie Multisim, uzyskaliśmy następujący schemat:

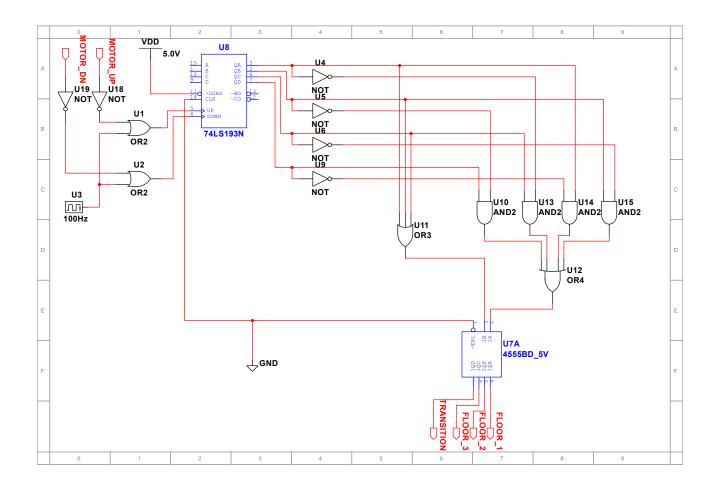


Rysunek 2.2: Schemat układu symulującego silnik windy

Bramki logiczne NOT i OR na wejściu układu służą do przekazywania stanu wysokiego lub zegara na wejście licznika. Zgodnie z tabelką działania układu zapewniają one, że w momencie gdy chcemy liczyć do góry, układ przekazuje stan wysoki na wejście licznika DOWN oraz sygnał zegara na wejście licznika UP.

2.2 Kontroler ruchu windy

Prosty układ kombinacyjny przekazujący silnikowi sygnał o ruchu w danym kierunku gdy wszystkie warunki na ruszenie windą zostaną spełnione.

2.2.1 Black box

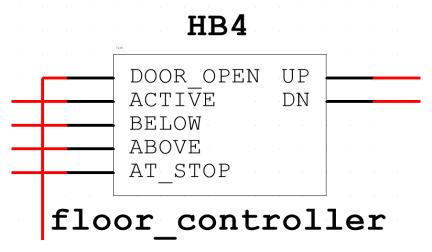

Rysunek 2.3: Black box układu inicjującego ruch windy

2.2.2 Wejścia

- DOOR_OPEN sygnał wejściowy informujący o stanie otwarcia drzwi
- ACTIVE sygnał wejściowy informujący, że widna otrzymała wezwanie
- BELOW sygnał wejściowy informujący, że piętro docelowe znajduje się poniżej obencej pozycji windy
- ABOVE sygnał wejściowy informujący, że piętro docelowe znajduje się powyżej obencej pozycji windy
- AT_STOP sygnał wejściowy informując, że widna znajduje się na piętrze na, które została wezwana

2.2.3 Wyjścia

- UP sygnał wyjściowy informujący o gotowośći do ruchu w górę
- DN sygnał wyjściowy informujący o gotowośći do ruchu w dół

2.2.4 Realizacja układu

W realizacji układu wykorzystaliśmy dwa przerzutniki SR, które są ustawiane w momencie gdy wszystkie warunki do ruchu w danym kierunku są spełnione i resetowane gdy spełnione są wszystkie warunki konieczne do zatrzymania windy.

Poniżej przedstawiony został kod programu w języku Python, który wykorzystaliśmy do wyprowadzenia formuł logicznych.

```
import logicmin
     floor_controller_tt = logicmin.TT(5, 4)
     for i in range(32):
         permutation = bin(i).removeprefix("0b").rjust(5, '0')
6
         variables = {
             'DOOR_OPEN': int(permutation[0]),
             'ACTIVE': int(permutation[1]),
             'BELOW': int(permutation[2]),
10
             'ABOVE': int(permutation[3]),
11
             'AT_STOP': int(permutation[4])
12
13
         set_up = '0'
15
         reset_up = '0'
16
         set_dn = '0'
17
         reset_dn = '0'
18
19
         if not variables['ABOVE'] and not variables['BELOW'] and variables['AT_STOP']:
20
            set_up = '0'
21
            reset_up = '1'
22
            set_dn = '0'
23
            reset_dn = '1'
24
25
         elif variables['ACTIVE'] and variables['BELOW'] and not variables['DOOR_OPEN']:
26
             set_up = '0'
27
            reset_up = '0'
28
            set_dn = '1'
29
            reset_dn = '0'
30
31
         elif variables['ACTIVE'] and variables['ABOVE'] and not variables['DOOR_OPEN']:
32
            set_up = '1'
             reset_up = '0'
             set_dn = '0'
             reset_dn = '0'
37
         floor_controller_tt.add(permutation, [set_up, reset_up, set_dn, reset_dn])
38
     print("-----floor_controller_tt")
40
     sols = floor_controller_tt.solve()
41
     print(sols.printN(xnames=['DOOR_OPEN', 'ACTIVE', 'BELOW', 'ABOVE', 'AT_STOP'],
42
                     ynames=['SET_UP', 'RESET_UP', 'SET_DN', 'RESET_DN']))
43
```

Wynikiem działania skryptu są zminimalizowane formuły logiczne:

```
-----floor_controller_tt


RESET_DN <= BELOW'.ABOVE'.AT_STOP

SET_DN <= DOOR_OPEN'.ACTIVE.BELOW

RESET_UP <= BELOW'.ABOVE'.AT_STOP

SET_UP <= DOOR_OPEN'.ACTIVE.BELOW'.ABOVE
```

Na podstawie otrzymanych formuł zaimplementowaliśmy w programie Multisim, niżej przedstawiony schemat.

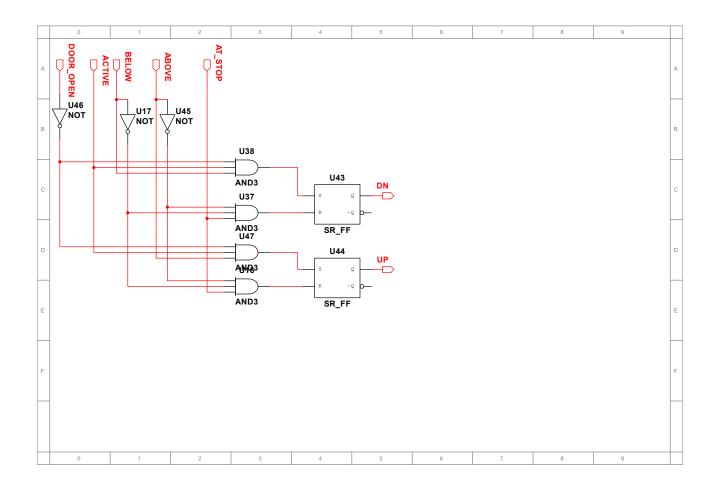


Rysunek 2.4: Schemat układu inicjującego ruch windy

2.3 Kontroler kierunku ruchu

Układ, który na podstawie otrzymanego wezwania rozpoznaje względną pozycję piętra docelowego w odniesieniu do obecnego położenia windy.

2.3.1 Black box

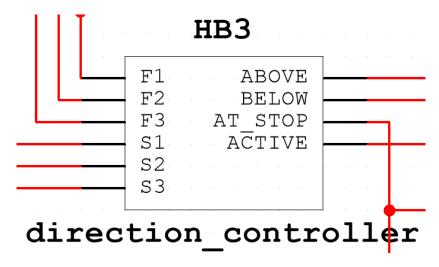

Rysunek 2.5: Black box układu przetwarzającego wezwanie

2.3.2 Wejścia

- F1 sygnał wejściowy informujący o tym, że winda znajduje się na 1. piętrze
- F2 sygnał wejściowy informujący o tym, że winda znajduje się na 2. piętrze
- F3 sygnał wejściowy informujący o tym, że winda znajduje się na 3. piętrze
- S1 sygnał wejściowy informujący o wezwaniu windy na 1. piętro
- S2 sygnał wejściowy informujący o wezwaniu windy na 2. piętro
- S3 sygnał wejściowy informujący o wezwaniu windy na 3. piętro

2.3.3 Wyjścia

- ABOVE sygnał wyjściowy informujący, że piętro docelowe znajduje się powyżej obencej pozycji windy
- BELOW sygnał wyjściowy informujący, że piętro docelowe znajduje się poniżej obencej pozycji windy
- AT_STOP sygnał wyjściowy informujący, że widna znajduje się na piętrze docelowym
- ACTIVE sygnał wyjściowy przekazujący dalej informację o otrzymaniu wezwania

2.3.4 Realizacja układu

Poniżej przedstawiony został kod programu w języku Python, który wykorzystaliśmy do wyprowadzenia formuł logicznych.

```
import logicmin
     direction_controller_tt = logicmin.TT(6, 4)
     for i in range(64):
         permutation = bin(i).removeprefix("0b").rjust(6, '0')
         variables = {
             'F1': int(permutation[0]),
             'F2': int(permutation[1]),
             'F3': int(permutation[2]),
10
             'S1': int(permutation[3]),
11
             'S2': int(permutation[4]),
12
             'S3': int(permutation[5])
13
14
15
         above = '0'
16
         below = '0'
         at_stop = '0'
         active = '0'
19
         if variables['F1'] and (variables['S2'] or variables['S3']):
             above = '1'
23
         elif variables['F2'] and variables['S1']:
             below = '1'
26
         elif variables['F2'] and variables['S3']:
27
             above = '1'
28
29
         elif variables['F3'] and (variables['S1'] or variables['S2']):
30
31
32
         if (variables['F1']  and variables['S1'])  or (variables['F2']  and variables['S2'])
33
                        or (variables['F3'] and variables['S3']):
34
35
36
         if variables['S1'] or variables['S2'] or variables['S3']:
37
             active = '1'
38
39
         direction_controller_tt.add(permutation, [above, below, at_stop, active])
40
41
     print("-----direction_controller_tt")
42
     sols = direction_controller_tt.solve()
     print(sols.printN(xnames=['F1', 'F2', 'F3', 'S1', 'S2', 'S3'],ynames=['ABOVE','BELOW', 'AT_STOP', 'ACTIVE']))
```

Wynikiem działania skryptu są zminimalizowane formuły logiczne:


```
-----direction_controller_tt

ACTIVE <= S3 + S2 + S1

AT_STOP <= F3.S3 + F2.S2 + F1.S1

BELOW <= F1'.F2'.F3.S2 + F1'.F3.S2.S3' + F3.S1.S2'.S3' + F2.S1.S2'.S3' +
```

Na podstawie otrzymanych formuł zaimplementowaliśmy w programie Multisim, niżej przedstawiony schemat.

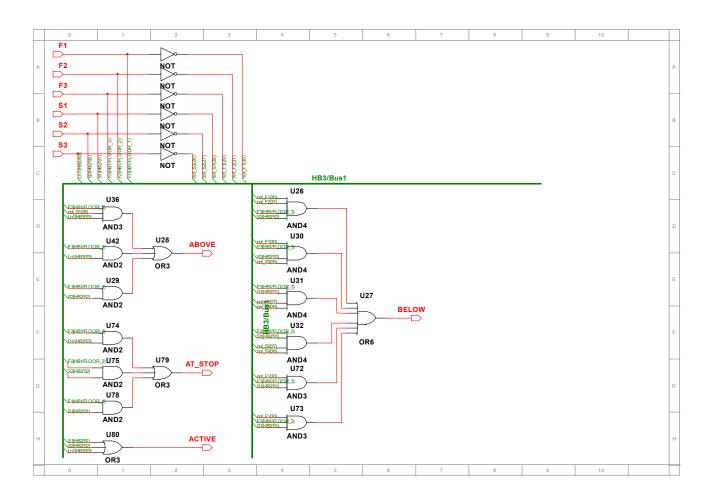


Rysunek 2.6: Schemat układu przetwarzającego wezwanie

2.4 Kontroler drzwi windy

Układ zajmujący się obsługą drzwi po znalezieniu się windy na piętrze docelowym. Przetwarza on również informację o wykonaniu obsługiwanego wezwania i wysyła sygnał do jego resetu.

2.4.1 Black box

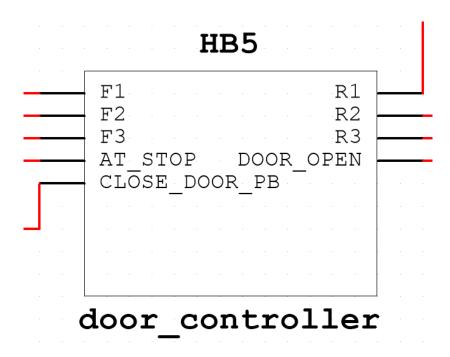

Rysunek 2.7: Black box układu kontrolującego obsługę drzwi

2.4.2 Wejścia

- F1 sygnał wejściowy informujący o tym, że winda znajduje się na 1. piętrze
- F2 sygnał wejściowy informujący o tym, że winda znajduje się na 2. piętrze
- F3 sygnał wejściowy informujący o tym, że winda znajduje się na 3. piętrze
- AT_STOP sygnał wejściowy informujący, że widna znajduje się na piętrze docelowym
- CLOSE_DOOR_PB sygnał wejściowy nakazujący zamknięcie drzwi

2.4.3 Wyjścia

- R1 sygnał wyjściowy, informujący o wykonaniu wezwania na 1. piętro
- R2 sygnał wyjściowy, informujący o wykonaniu wezwania na 2. piętro
- $\bullet\,$ R3 sygnał wyjściowy, informujący o wykonaniu wezwania na 3. piętro
- DOOR_OPEN sygnał wyjściowy, informujący o otwarciu drzwi

2.4.4 Realizacja układu


Poniżej przedstawiony został kod programu w języku Python, który wykorzystaliśmy do wyprowadzenia formuł logicznych.

```
import logicmin
     door_controller_tt = logicmin.TT(5, 4)
     for i in range(32):
         permutation = bin(i).removeprefix("0b").rjust(5, '0')
         variables = {
            'CLOSE_DOOR_PB': int(permutation[0]),
             'AT_STOP': int(permutation[1]),
            'F1': int(permutation[2]),
10
             'F2': int(permutation[3]),
11
             'F3': int(permutation[4])
         }
13
         r1 = '0'
15
         r2 = '0'
16
         r3 = '0'
17
         door_open = '0'
18
19
         if variables['AT_STOP']: door_open = '1'
20
         if variables['AT_STOP'] and variables['CLOSE_DOOR_PB']:
21
            if variables['F1']: r1 = '1'
22
            if variables['F2']: r2 = '1'
23
            if variables['F3']: r3 = '1'
24
25
         door_controller_tt.add(permutation, [r1, r2, r3, door_open])
26
27
     print("----door_controller_tt")
28
     sols = door_controller_tt.solve()
29
     print(sols.printN(xnames=['CLOSE_DOOR_PB', 'AT_STOP', 'F1', 'F2', 'F3'],ynames=['R1','R2', 'R3', 'DOOR_OPEN']))
30
```

Wynikiem działania skryptu są zminimalizowane formuły logiczne:

```
-----door_controller_tt
DOOR_OPEN <= AT_STOP
R3 <= CLOSE_DOOR_PB.AT_STOP.F3
R2 <= CLOSE_DOOR_PB.AT_STOP.F2
R1 <= CLOSE_DOOR_PB.AT_STOP.F1
```

Na podstawie otrzymanych formuł zaimplementowaliśmy w programie Multisim, niżej przedstawiony schemat.

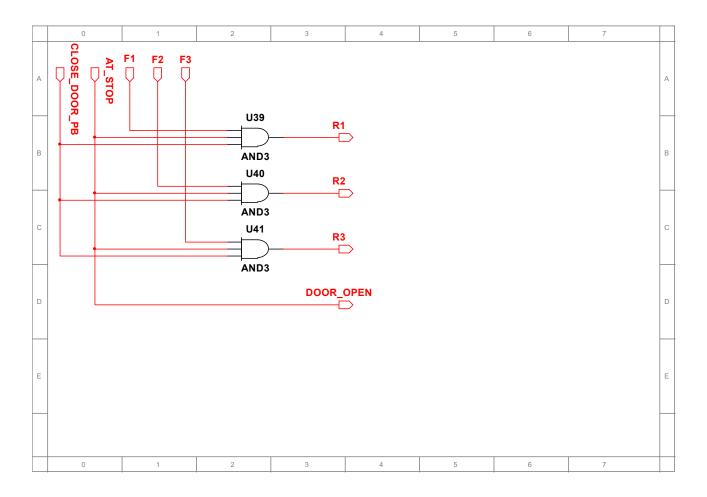

Rysunek 2.8: Schemat układu kontrolującego obsługę drzwi

2.5 Układ zamykający drzwi

Układ, który od czasu dotarcia na piętro docelowe odlicza czas po upłynięciu którego wysyła sygnał do zamknięcia drzwi.


2.5.1 Black box

2.5.2 Wejścia

• AT_STOP - sygnał wejściowy informujący, że winda znalazła się na piętrze docelowym

2.5.3 Wyjścia


• CLOSE_DOOR - sygnał wyjściowy będący sygnałem dla zamknięcia drzwi, jest to krótki puls gdy licznik zakończy działanie.

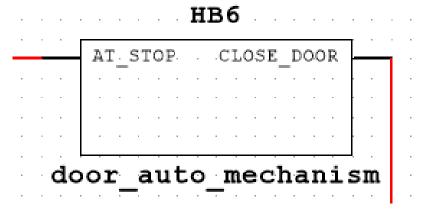

Rysunek 2.9: Black box układu zamykającego drzwi automatycznie

2.5.4 Realizacja układu


Do realizacji układu użyliśmy przerzutników D, które generują puls w momencie gdy wartość zmienia stan - wykorzystujemy je do wygenerowania pulsu startującego licznik oraz do wygenerowania sygnału wyjściowego po zakończeniu działania licznika. Jako licznik użyliśmy układu typu 555 w trybie monostabilnym (https://en.wikipedia.org/wiki/555_timer_IC#Monostable).

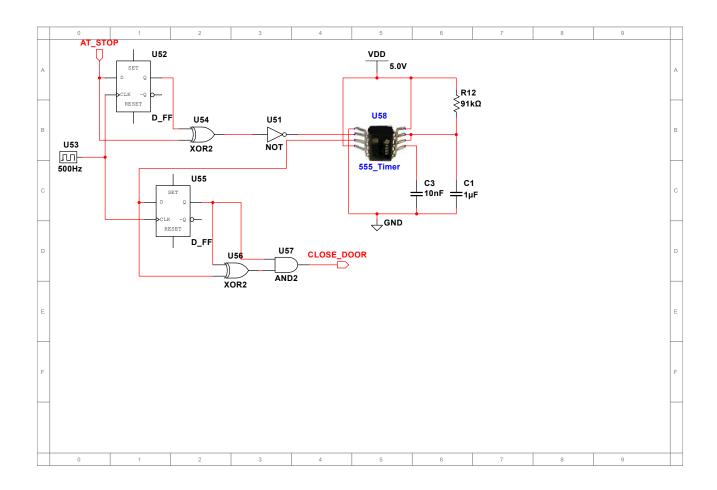

Rysunek 2.10: Schemat układu zamykającego drzwi automatycznie


Czas odliczania licznika można regulować za pomocą pojemności kondensatora C1 oraz rezystora R12. Nasze wartości dobraliśmy z tabelki zamieszczonej na Wikipedii układu, odpowiadające czasowi odliczania 100ms - co zapewnia dobrze widoczny efekt przy tempie symulacji w programie Multisim. Czas można też obliczyć ze wzoru:

$$t = ln(3) \cdot R_{12} \cdot C_1$$

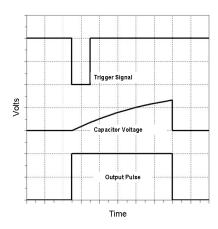


Rysunek 2.11: Wykres sygnałów w układzie monostabilnym timera 555

Za pomocą przerzutników D generujemy impuls na wejście wyzwalające licznika, a poprzez drugi przerzutnik D generujemy impuls przy opadającym zboczu wyjścia licznika.

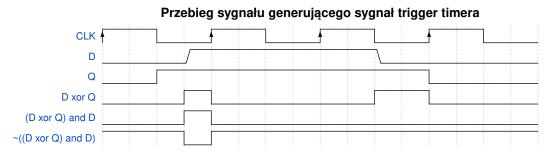


Rysunek 2.12: Przebieg sygnału ilustrujący działanie układu z przerzutnikiem D na wejściu układu

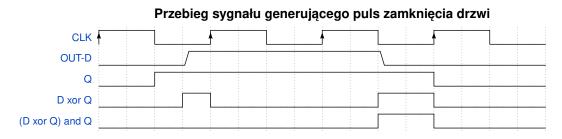

Rysunek 2.13: Przebieg sygnału ilustrujący działanie układu z przerzutnikiem D na wyjściu układu

3 Całość układu

Poniżej przedstawiamy schemat całego systemu z podpiętymi przyciskami i lampkami sygnalizującymi stan windy.

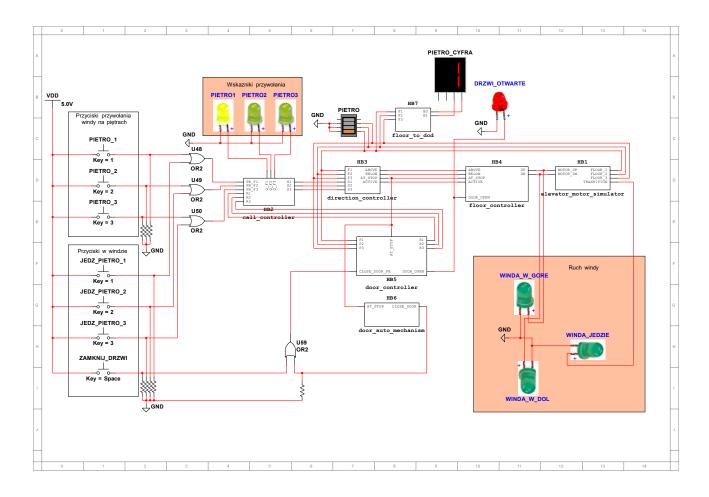

Rysunek 3.1: Schemat układu sterującego windą

Sterowanie windą odbywa się poprzez 3 przyciski na każdym piętrze przywołujące windę oraz 4 przycisków w kabinie windy: 3 przyciski odpowiadające piętrom docelowym oraz przycisk przyspieszający zamknięcie drzwi.

Stan windy sygnalizowany jest przez:

- 3 zielone ledy określające stan ruchu windy (czy jedzie, jeśli tak to w którą stronę)
- czerwonego LEDa sygnalizującego otwarcie drzwi
- 3 żółtych LED sygnalizujących na które piętro winda jest wezwana
- wyświetlacza 7 segmentowego wraz z paskiem LED pokazującym obecne piętro na którym jest winda

Winda jest zabezpieczona przed ruszaniem w przypadku otwarcia drzwi. Winda pojedzie tylko wtedy, gdy upłynie czas automatycznego zamknięcia drzwi lub samemu wciśniemy wcześniej przycisk zamykający drzwi.

4 Testy

5 Zastosowania

6 Wnioski

Inne sposoby realizacji które rozważaliśmy: - stworzenie automatu ze wszystkimi potencjalnymi stanami - nasze pomysły były bardzo skomplikowane i trudne do realizacji poprzez ręczne układanie bramek w multisimie, w przypadku układu FPGA przy użyciu języku typu VHDL reprezentacja stanów automatu byłaby dużo prostsza

- rozbicie systemu na mniejsze bloczki stosowane na każdych piętrach które mogłyby być spinane w dowolnej ilości, nie udało nam się tego zrealizować, a dla 3 pięter nasz układ nie ma dużej złożoności