

# Laboratorium 3

## Sterownik windy

Łukasz Kwinta, Kacper Kozubowski, Ida Ciepiela

maj 2024

# Spis treści

<b>1</b>	<b>Cel zadania</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Rozwiązanie</b>	<b>3</b>
2.1	Symulator silnika windy . . . . .	3
2.1.1	Black box . . . . .	3
2.1.2	Wejścia . . . . .	4
2.1.3	Wyjścia . . . . .	4
2.1.4	Realizacja układu . . . . .	4
2.2	Kontroler ruchu windy . . . . .	7
2.2.1	Black box . . . . .	7
2.2.2	Wejścia . . . . .	7
2.2.3	Wyjścia . . . . .	7
2.2.4	Realizacja układu . . . . .	8
2.3	Kontroler kierunku ruchu . . . . .	10
2.3.1	Black box . . . . .	10
2.3.2	Wejścia . . . . .	10
2.3.3	Wyjścia . . . . .	10
2.3.4	Realizacja układu . . . . .	11
2.4	Kontroler drzwi windy . . . . .	13
2.4.1	Black box . . . . .	13
2.4.2	Wejścia . . . . .	13
2.4.3	Wyjścia . . . . .	13
2.4.4	Realizacja układu . . . . .	14
2.5	Kontroler wezwań . . . . .	16
2.5.1	Black box . . . . .	16
2.5.2	Wejścia . . . . .	16
2.5.3	Wyjścia . . . . .	16
2.5.4	Realizacja układu . . . . .	17
2.6	Układ zamykający drzwi . . . . .	18
2.6.1	Black box . . . . .	18
2.6.2	Wejścia . . . . .	18
2.6.3	Wyjścia . . . . .	18
2.6.4	Realizacja układu . . . . .	18
<b>3</b>	<b>Całość układu</b>	<b>21</b>
<b>4</b>	<b>Testy</b>	<b>22</b>
4.1	Testy układu floor_controller . . . . .	22
4.2	Testy układu direction_controller . . . . .	26
4.3	Testy układu door_controller . . . . .	30
<b>5</b>	<b>Zastosowania</b>	<b>33</b>
<b>6</b>	<b>Wnioski</b>	<b>33</b>

## 1 Cel zadania

Proszę zaproponować, zbudować i przetestować układ sterujący windą w przykładowym trzykondygnacyjnym budynku.

Winda posiada:

- wskaźnik ruchu windy
- wskaźnik kierunku ruchu windy
- trzy czujniki otwarcia drzwi, po jednym na każdej kondygnacji
- trzy przyciski przywołania windy, po jednym na każdej kondygnacji
- trzy przyciski wyboru piętra w kabinie windy.

Winda powinna posiadać stale aktualizowany wskaźnik aktualnego piętra.

Rzeczy niedopowiedziane w treści zadania, proszę ustalić, doprecyzować i opisać samodzielnie.

## 2 Rozwiązanie


Postanowiliśmy rozbić problem na wiele mniejszych problemów i rozwiązać je osobno aby na końcu połączyć je w jeden działający system. Poniżej zamieszczamy schemat blokowy przedstawiający poszczególne systemy.

### 2.1 Symulator silnika windy

Aby zasymulować ruch windy wraz z czasem przemieszczania się między piętrami, zdecydowaliśmy się zaimplementować układ bazujący na liczniku i demultiplexerze.

#### 2.1.1 Black box

Poniżej zamieszczamy schemat wyjść i wejść oraz opis logiki układu.

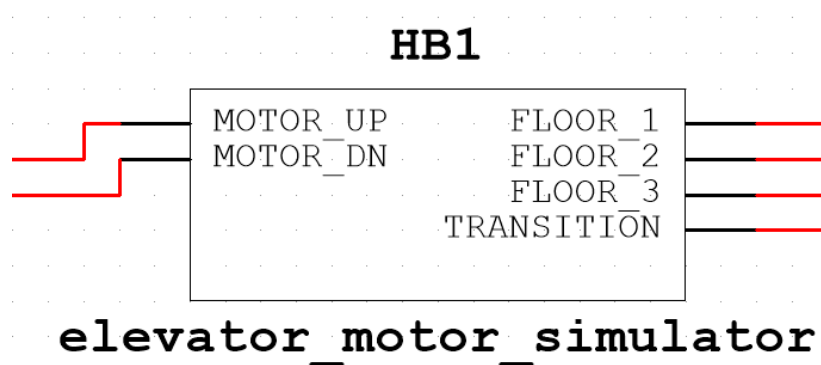

Rysunek 2.1: Black box układu symulującego silnik windy

### 2.1.2 Wejścia

- MOTOR\_UP - sygnał wejściowy nakazujący poruszać się windzie w górę
- MOTOR\_DN - sygnał wejściowy nakazujący poruszać się windzie w dół

### 2.1.3 Wyjścia

- FLOOR\_1 - sygnał wyjściowy informujący o tym, że winda znajduje się na 1 piętrze, aktywny w stanie wysokim
- FLOOR\_2 - sygnał wyjściowy informujący o tym, że winda znajduje się na 2 piętrze, aktywny w stanie wysokim
- FLOOR\_3 - sygnał wyjściowy informujący o tym, że winda znajduje się na 3 piętrze, aktywny w stanie wysokim
- TRANSITION - sygnał wyjściowy informujący o tym że winda jest obecnie w ruchu, aktywny w stanie wysokim

### 2.1.4 Realizacja układu

Do realizacji układu wykorzystaliśmy 4 bitowy licznik z biblioteki komponentów programu Multisim, układ 74LS193N. Poniżej zamieszczamy tabelkę przedstawiającą działanie układu:

CLR	~LOAD	Up	Down	Mode
H	X	X	X	Reset(Async.)
L	L	X	X	Preset(Async.)
L	H	H	H	No Change
L	H	↑	H	Count Up
L	H	H	↑	Count Down

Tabela 2.1: Źródło: <https://www.multisim.com/help/components/binary-counters/>

#### Streszczenie

- H - stan wysoki na wejściu
- L - stan niski na wejściu
- X - dowolny stan na wejściu
- ↑ - narastające zbocze sygnału

Stworzyliśmy układ kombinacyjny, który mapuje wyjście zegara, na adres demultiplexera, który z kolei przekazuje jedynkę logiczną na odpowiednie wyjście. Przyjeliśmy, że:

- 0000 - winda jest na 1 piętrze

- 1000 - winda jest na 2 piętrze
- 1111 - winda jest na 3 piętrze
- każdy inny - winda porusza się między piętrami

Jako demultiplexer wykorzystaliśmy układ U7A 4555BD\_5V. Jest to demultiplexer 1:4, z 2 bitami adresowymi.

Do wyprowadzenia formuł wykorzystaliśmy skrypt w języku Python, który generuje tabelę prawdy oraz minimalizuje formuły logiczne. Poniżej zamieszczamy kod programu oraz wynik jego działania:

```

1  import logicmin
2  elevator_motor_mux_tt = logicmin.TT(4, 2)
3
4  for i in range(16):
5      permutation = bin(i).removeprefix("0b").rjust(4, '0')
6
7      a1 = '1'
8      b1 = '1'
9
10     if i == 0:
11         a1 = '0'
12         b1 = '0'
13     elif i == 8:
14         a1 = '1'
15         b1 = '0'
16     elif i == 15:
17         a1 = '0'
18         b1 = '1'
19
20     elevator_motor_mux_tt.add(permutation, [a1, b1])
21
22 print("-----elevator_motor_tt")
23 sols = elevator_motor_mux_tt.solve()
24 print(sols.printN(xnames=['QD', 'QC', 'QB', 'QA'], ynames=['1A', '1B']))

```


Wynikiem działania skryptu są zminimalizowane formuły logiczne:

```

-----elevator_motor_tt
1B <= QA + QB + QC
1A <= QD'.QA + QC'.QB + QC.QA' + QD.QB'

```

Po zaimplementowaniu układu w programie Multisim, uzyskaliśmy następujący schemat:

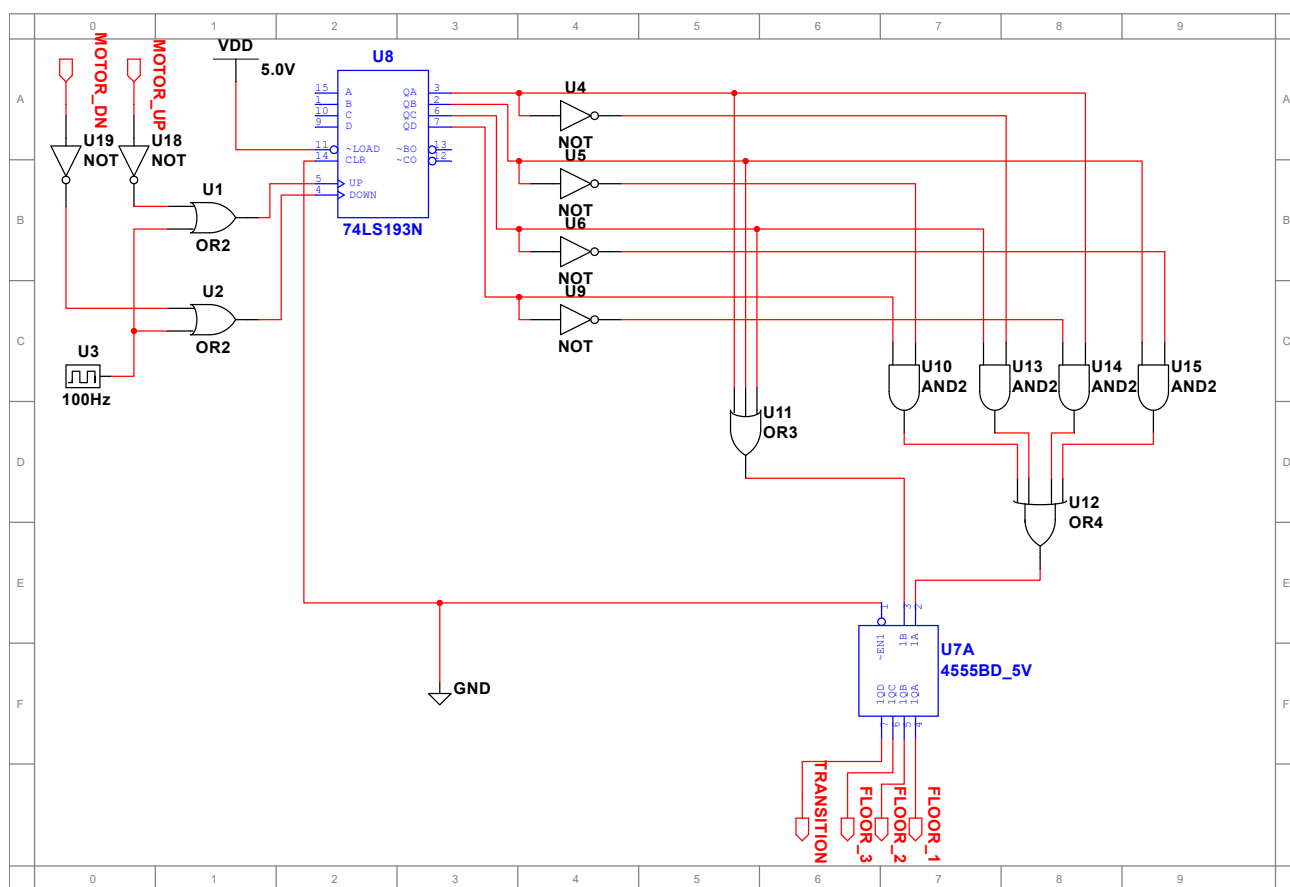


Rysunek 2.2: Schemat układu symulującego silnik windy

Bramki logiczne NOT i OR na wejściu układu służą do przekazywania stanu wysokiego lub zegara na wejście licznika. Zgodnie z tabelką działania układu zapewniają one, że w momencie gdy chcemy liczyć do góry, układ przekazuje stan wysoki na wejście licznika DOWN oraz sygnał zegara na wejście licznika UP.

## 2.2 Kontroler ruchu windy

Prosty układ kombinacyjny przekazujący silnikowi sygnał o ruchu w danym kierunku gdy wszystkie warunki na ruszenie windą zostaną spełnione.

### 2.2.1 Black box

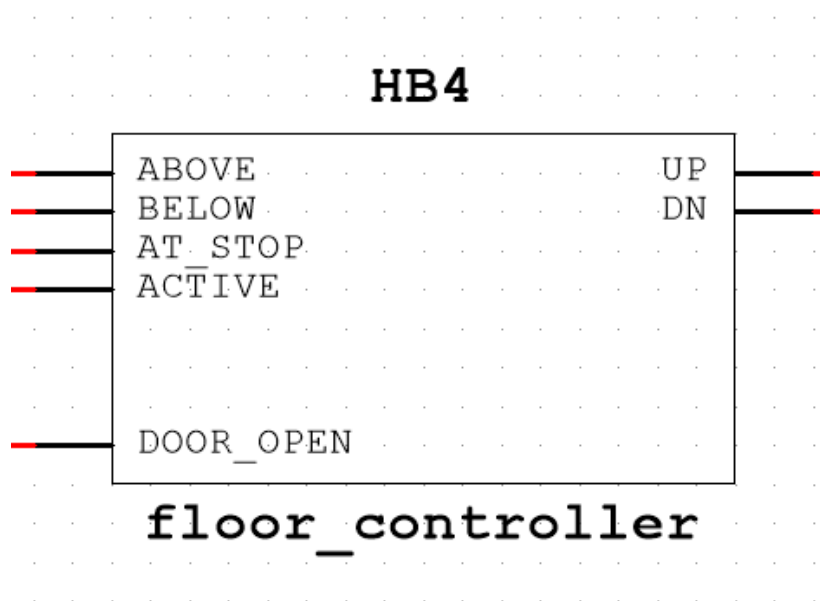

Rysunek 2.3: Black box układu inicjującego ruch windy

### 2.2.2 Wejścia

- **DOOR\_OPEN** - sygnał wejściowy informujący o stanie otwarcia drzwi
- **ACTIVE** - sygnał wejściowy informujący, że winda otrzymała wezwanie
- **BELOW** - sygnał wejściowy informujący, że piętro docelowe znajduje się poniżej obecnej pozycji windy
- **ABOVE** - sygnał wejściowy informujący, że piętro docelowe znajduje się powyżej obecnej pozycji windy
- **AT\_STOP** - sygnał wejściowy informując, że winda znajduje się na piętrze na, które została wezwana

### 2.2.3 Wyjścia

- **UP** - sygnał wyjściowy informujący o gotowości do ruchu w górę
- **DN** - sygnał wyjściowy informujący o gotowości do ruchu w dół

## 2.2.4 Realizacja układu

W realizacji układu wykorzystaliśmy dwa przerzutniki SR, które są ustawiane w momencie gdy wszystkie warunki do ruchu w danym kierunku są spełnione i resetowane gdy spełnione są wszystkie warunki konieczne do zatrzymania windy.

Poniżej przedstawiony został kod programu w języku Python, który wykorzystaliśmy do wyprowadzenia formuł logicznych.

```

1  import logicmin
2  floor_controller_tt = logicmin.TT(5, 4)
3
4  for i in range(32):
5      permutation = bin(i).removeprefix("0b").rjust(5, '0')
6
7      variables = {
8          'DOOR_OPEN': int(permutation[0]),
9          'ACTIVE': int(permutation[1]),
10         'BELOW': int(permutation[2]),
11         'ABOVE': int(permutation[3]),
12         'AT_STOP': int(permutation[4])
13     }
14
15     set_up = '0'
16     reset_up = '0'
17     set_dn = '0'
18     reset_dn = '0'
19
20     if not variables['ABOVE'] and not variables['BELOW'] and variables['AT_STOP']:
21         set_up = '0'
22         reset_up = '1'
23         set_dn = '0'
24         reset_dn = '1'
25
26     elif variables['ACTIVE'] and variables['BELOW'] and not variables['DOOR_OPEN']:
27         set_up = '0'
28         reset_up = '0'
29         set_dn = '1'
30         reset_dn = '0'
31
32     elif variables['ACTIVE'] and variables['ABOVE'] and not variables['DOOR_OPEN']:
33         set_up = '1'
34         reset_up = '0'
35         set_dn = '0'
36         reset_dn = '0'
37
38     floor_controller_tt.add(permutation, [set_up, reset_up, set_dn, reset_dn])
39
40 print("-----floor_controller_tt")
41 sols = floor_controller_tt.solve()
42 print(sols.printN(xnames=['DOOR_OPEN', 'ACTIVE', 'BELOW', 'ABOVE', 'AT_STOP'],
43                   ynames=['SET_UP', 'RESET_UP', 'SET_DN', 'RESET_DN']))


```



Wynikiem działania skryptu są zminimalizowane formuły logiczne:

```
-----floor_controller_tt
RESET_DN <= BELOW'.ABOVE'.AT_STOP
SET_DN <= DOOR_OPEN'.ACTIVE.BELOW
RESET_UP <= BELOW'.ABOVE'.AT_STOP
SET_UP <= DOOR_OPEN'.ACTIVE.BELOW'.ABOVE
```

Na podstawie otrzymanych formuł zaimplementowaliśmy w programie Multisim, niżej przedstawiony schemat.

 


Rysunek 2.4: Schemat układu inicjującego ruch windy

## 2.3 Kontroler kierunku ruchu

Układ, który na podstawie otrzymanego wezwania rozpoznaje względną pozycję piętra docelowego w odniesieniu do obecnego położenia windy.

### 2.3.1 Black box

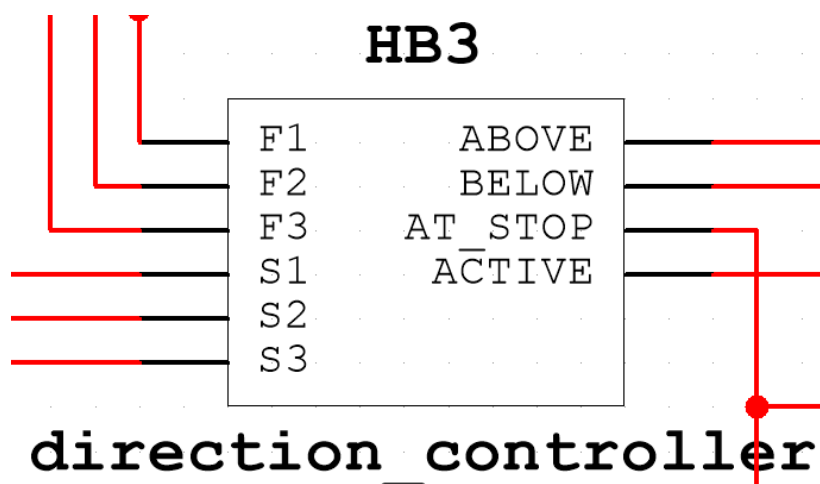

Rysunek 2.5: Black box układu przetwarzającego wezwanie

### 2.3.2 Wejścia

- F1 - sygnał wejściowy informujący o tym, że winda znajduje się na 1. piętrze
- F2 - sygnał wejściowy informujący o tym, że winda znajduje się na 2. piętrze
- F3 - sygnał wejściowy informujący o tym, że winda znajduje się na 3. piętrze
- S1 - sygnał wejściowy informujący o wezwaniu windy na 1. piętro
- S2 - sygnał wejściowy informujący o wezwaniu windy na 2. piętro
- S3 - sygnał wejściowy informujący o wezwaniu windy na 3. piętro

### 2.3.3 Wyjścia

- ABOVE - sygnał wyjściowy informujący, że piętro docelowe znajduje się powyżej obecnej pozycji windy
- BELOW - sygnał wyjściowy informujący, że piętro docelowe znajduje się poniżej obecnej pozycji windy
- AT\_STOP - sygnał wyjściowy informujący, że winda znajduje się na piętrze docelowym
- ACTIVE - sygnał wyjściowy przekazujący dalej informację o otrzymaniu wezwania

### 2.3.4 Realizacja układu

Poniżej przedstawiony został kod programu w języku Python, który wykorzystaliśmy do wyprowadzenia formuł logicznych.

```

1  import logicmin
2  direction_controller_tt = logicmin.TT(6, 4)
3
4  for i in range(64):
5      permutation = bin(i).removeprefix("0b").rjust(6, '0')
6
7      variables = {
8          'F1': int(permutation[0]),
9          'F2': int(permutation[1]),
10         'F3': int(permutation[2]),
11         'S1': int(permutation[3]),
12         'S2': int(permutation[4]),
13         'S3': int(permutation[5])
14     }
15
16     above = '0'
17     below = '0'
18     at_stop = '0'
19     active = '0'
20
21     if variables['F1'] and (variables['S2'] or variables['S3']):
22         above = '1'
23
24     elif variables['F2'] and variables['S1']:
25         below = '1'
26
27     elif variables['F2'] and variables['S3']:
28         above = '1'
29
30     elif variables['F3'] and (variables['S1'] or variables['S2']):
31         below = '1'
32
33     if (variables['F1'] and variables['S1']) or (variables['F2'] and variables['S2'])
34         or (variables['F3'] and variables['S3']):
35         at_stop = '1'
36
37     if variables['S1'] or variables['S2'] or variables['S3']:
38         active = '1'
39
40     direction_controller_tt.add(permutation, [above, below, at_stop, active])
41
42 print("-----direction_controller_tt")
43 sols = direction_controller_tt.solve()
44 print(sols.printN(xnames=['F1', 'F2', 'F3', 'S1', 'S2', 'S3'], ynames=['ABOVE', 'BELOW', 'AT_STOP', 'ACTIVE']))

```

Wynikiem działania skryptu są zminimalizowane formuły logiczne:

-----direction\_controller\_tt


ACTIVE <= S3 + S2 + S1

AT\_STOP <= F3.S3 + F2.S2 + F1.S1

BELOW <= F1'.F2'.F3.S2 + F1'.F3.S2.S3' + F3.S1.S2'.S3' + F2.S1.S2'.S3' +  
+ F1'.F3.S1 + F1'.F2.S1

ABOVE <= F2.S1'.S3 + F1.S3 + F1.S2

Na podstawie otrzymanych formuł zaimplementowaliśmy w programie Multisim, niżej przedstawiony schemat.

 


Rysunek 2.6: Schemat układu przetwarzającego wezwanie

## 2.4 Kontroler drzwi windy

Układ zajmujący się obsługą drzwi po znalezieniu się windy na piętrze docelowym. Przetwarza on również informację o wykonaniu obsługiwanego wezwania i wysyła sygnał do jego resetu.

### 2.4.1 Black box

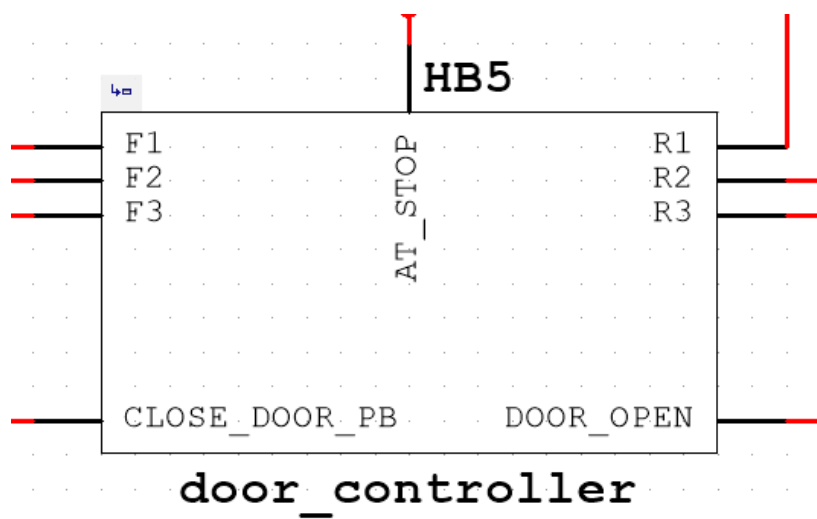

Rysunek 2.7: Black box układu kontrolującego obsługę drzwi

### 2.4.2 Wejścia

- F1 - sygnał wejściowy informujący o tym, że winda znajduje się na 1. piętrze
- F2 - sygnał wejściowy informujący o tym, że winda znajduje się na 2. piętrze
- F3 - sygnał wejściowy informujący o tym, że winda znajduje się na 3. piętrze
- AT\_STOP - sygnał wejściowy informujący, że winda znajduje się na piętrze docelowym
- CLOSE\_DOOR\_PB - sygnał wejściowy nakazujący zamknięcie drzwi

### 2.4.3 Wyjścia

- R1 - sygnał wyjściowy, informujący o wykonaniu wezwania na 1. piętro
- R2 - sygnał wyjściowy, informujący o wykonaniu wezwania na 2. piętro
- R3 - sygnał wyjściowy, informujący o wykonaniu wezwania na 3. piętro
- DOOR\_OPEN - sygnał wyjściowy, informujący o otwarciu drzwi

#### 2.4.4 Realizacja układu

Poniżej przedstawiony został kod programu w języku Python, który wykorzystaliśmy do wyprowadzenia formuł logicznych.

```

1  import logicmin
2  door_controller_tt = logicmin.TT(5, 4)
3
4  for i in range(32):
5      permutation = bin(i).removeprefix("0b").rjust(5, '0')
6
7      variables = {
8          'CLOSE_DOOR_PB': int(permutation[0]),
9          'AT_STOP': int(permutation[1]),
10         'F1': int(permutation[2]),
11         'F2': int(permutation[3]),
12         'F3': int(permutation[4])
13     }
14
15     r1 = '0'
16     r2 = '0'
17     r3 = '0'
18     door_open = '0'
19
20     if variables['AT_STOP']: door_open = '1'
21     if variables['AT_STOP'] and variables['CLOSE_DOOR_PB']:
22         if variables['F1']: r1 = '1'
23         if variables['F2']: r2 = '1'
24         if variables['F3']: r3 = '1'
25
26     door_controller_tt.add(permutation, [r1, r2, r3, door_open])
27
28 print("-----door_controller_tt")
29 sols = door_controller_tt.solve()
30 print(sols.printN(xnames=['CLOSE_DOOR_PB', 'AT_STOP', 'F1', 'F2', 'F3'], ynames=['R1', 'R2', 'R3', 'DOOR_OPEN']))

```


Wynikiem działania skryptu są zminimalizowane formuły logiczne:

```

-----door_controller_tt
DOOR_OPEN <= AT_STOP
R3 <= CLOSE_DOOR_PB.AT_STOP.F3
R2 <= CLOSE_DOOR_PB.AT_STOP.F2
R1 <= CLOSE_DOOR_PB.AT_STOP.F1

```

Na podstawie otrzymanych formuł zaimplementowaliśmy w programie Multisim, niżej przedstawiony schemat.

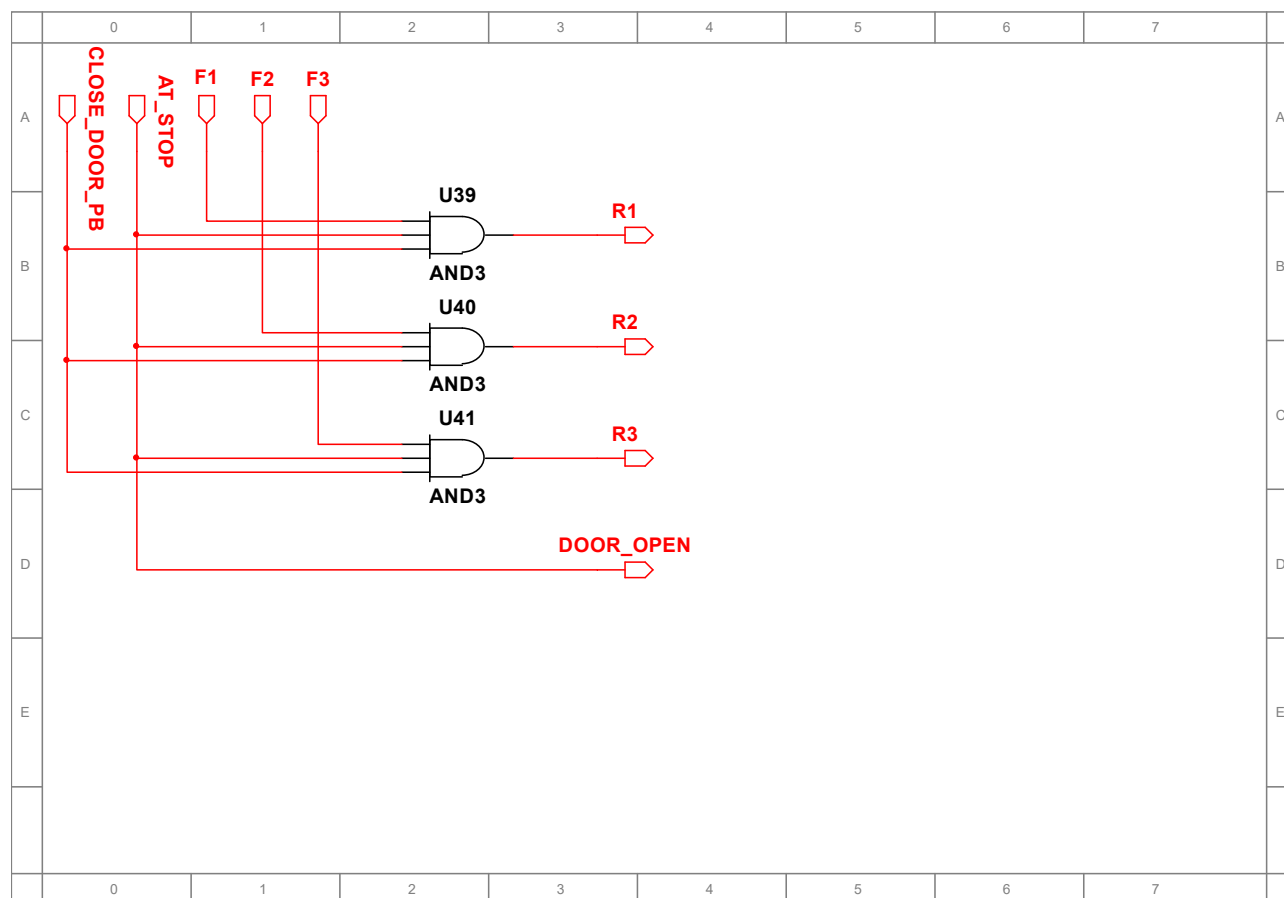


Rysunek 2.8: Schemat układu kontrolującego obsługę drzwi

## 2.5 Kontroler wezwań

Układ zajmujący się obsługiwaniem wezwań windy w odpowiedniej kolejności.

### 2.5.1 Black box

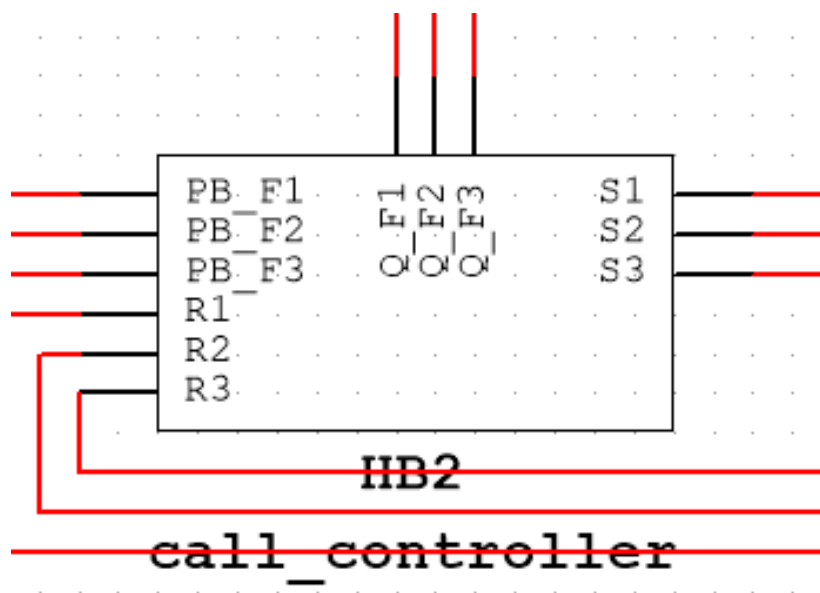

Rysunek 2.9: Black box układu obsługującego wezwania

### 2.5.2 Wejścia

- PB\_F1 - sygnał informujący o wciśnięciu przycisku wzywającego windę na 1. piętro.
- PB\_F2 - sygnał informujący o wciśnięciu przycisku wzywającego windę na 2. piętro.
- PB\_F3 - sygnał informujący o wciśnięciu przycisku wzywającego windę na 3. piętro.
- R1 - sygnał informujący o wykonaniu wezwania na 1. piętro.
- R2 - sygnał informujący o wykonaniu wezwania na 2. piętro.
- R3 - sygnał informujący o wykonaniu wezwania na 3. piętro.


### 2.5.3 Wyjścia

- S1 - sygnał obecnie obsługiwanego wezwania na piętro 1.
- S2 - sygnał obecnie obsługiwanego wezwania na piętro 2.
- S3 - sygnał obecnie obsługiwanego wezwania na piętro 3.



- Q\_F1 - sygnał informujący, że wezwanie na piętro 1. znajduje się w kolejce do obsłużenia.
- Q\_F2 - sygnał informujący, że wezwanie na piętro 2. znajduje się w kolejce do obsłużenia.
- Q\_F3 - sygnał informujący, że wezwanie na piętro 3. znajduje się w kolejce do obsłużenia.

#### 2.5.4 Realizacja układu

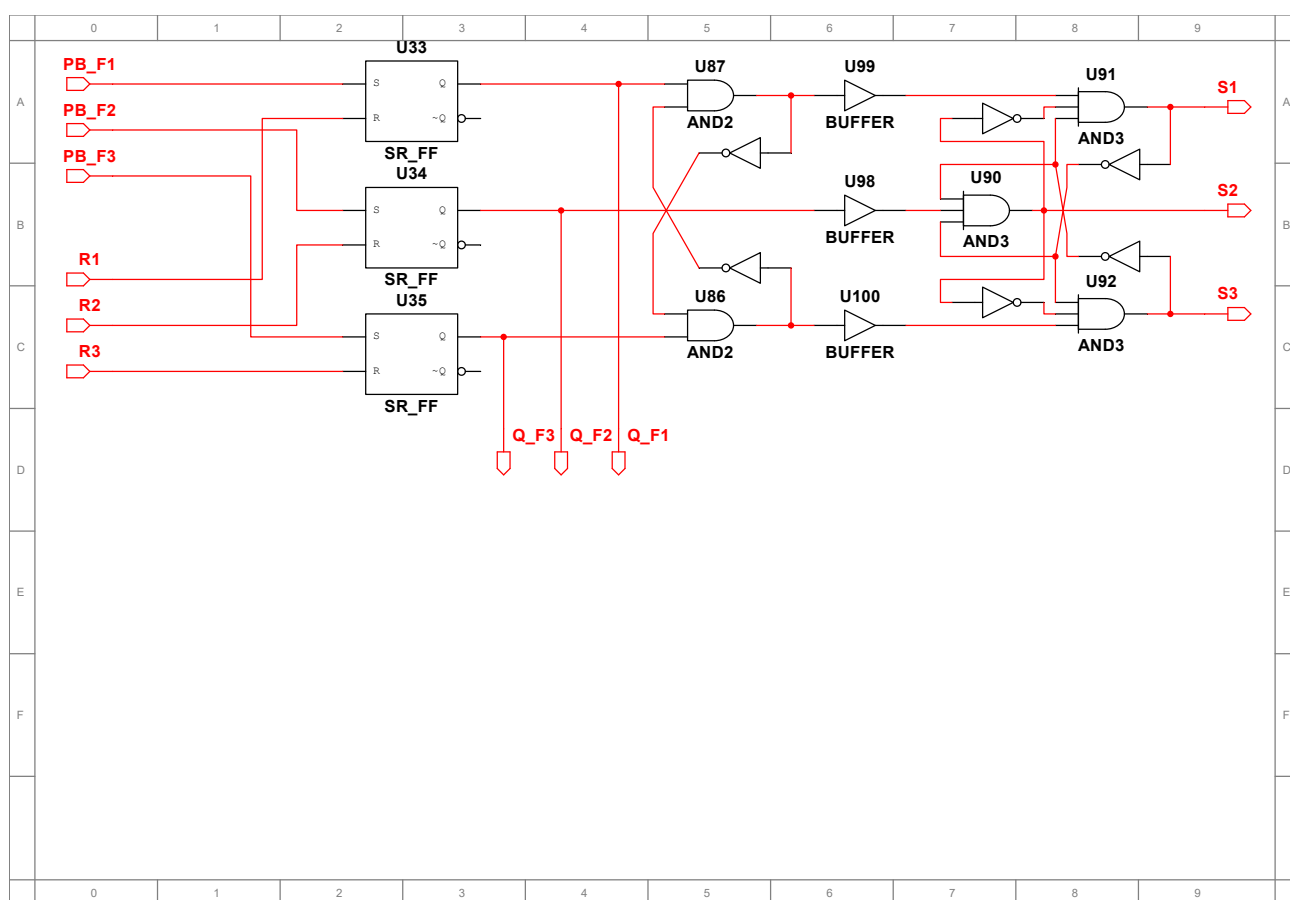


Rysunek 2.10: Schemat układu obsługującego wezwania

W naszej implementacji wykorzystaliśmy trzy przerzutniki SR służące do przechowywania informacji o wezwaniu na dane piętro. Dany przerzutnik jest ustawiany w momencie naciśnięcia odpowiedniego przycisku znajdującego się na piętrze lub wewnątrz windy i resetowany po obsłużeniu wezwania. Kolejną częścią implementacji jest fragment układu, odpowiedzialny za przekazywanie dalej sygnału o wezwaniach. Sygnały są przekazywane pojedynczo z zachowaniem kolejności w jakiej się pojawiły.

## 2.6 Układ zamykający drzwi

Układ, który od czasu dotarcia na piętro docelowe odlicza czas po upływie którego wysyła sygnał do zamknięcia drzwi.

### 2.6.1 Black box

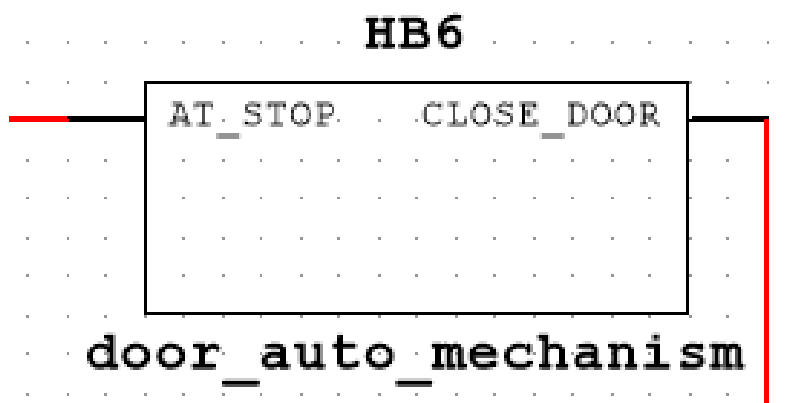

Rysunek 2.11: Black box układu zamykającego drzwi automatycznie

### 2.6.2 Wejścia


- **AT\_STOP** - sygnał wejściowy informujący, że winda znalazła się na piętrze docelowym

### 2.6.3 Wyjścia

- **CLOSE\_DOOR** - sygnał wyjściowy będący sygnałem dla zamknięcia drzwi, jest to krótki puls gdy licznik zakończy działanie.

### 2.6.4 Realizacja układu


Do realizacji układu użyliśmy przerzutników D, które generują puls w momencie gdy wartość zmienia stan - wykorzystujemy je do wygenerowania pulsu startującego licznik oraz do wygenerowania sygnału wyjściowego po zakończeniu działania licznika. Jako licznik użyliśmy układu typu 555 w trybie monostabilnym ([https://en.wikipedia.org/wiki/555\\_timer\\_IC#Monostable](https://en.wikipedia.org/wiki/555_timer_IC#Monostable)).

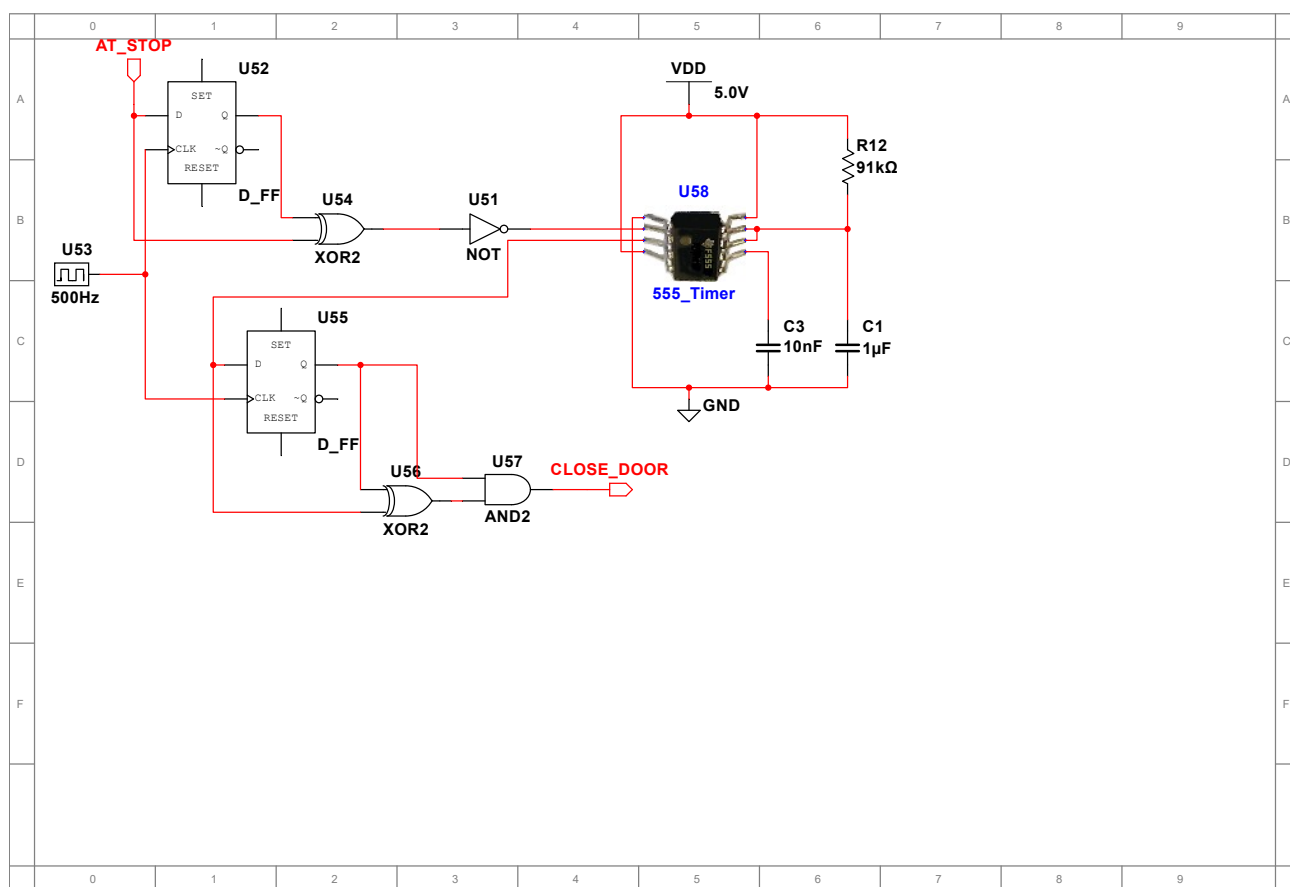

Rysunek 2.12: Schemat układu zamykającego drzwi automatycznie


Czas odliczania licznika można regulować za pomocą pojemności kondensatora  $C1$  oraz rezystora  $R12$ . Nasze wartości dobraliśmy z tabelki zamieszczonej na Wikipedii układu, odpowiadające czasowi odliczania 100ms - co zapewnia dobrze widoczny efekt przy tempie symulacji w programie Multisim. Czas można też obliczyć ze wzoru:

$$t = \ln(3) \cdot R_{12} \cdot C_1$$

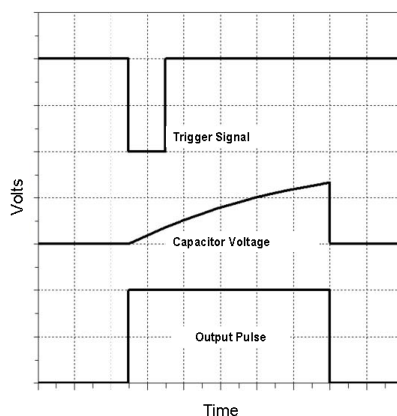


Rysunek 2.13: Wykres sygnałów w układzie monostabilnym timera 555

Za pomocą przerzutników D generujemy impuls na wejście wyzwalające licznika, a poprzez drugi przerzutnik D generujemy impuls przy opadającym zboczach wyjścia licznika.

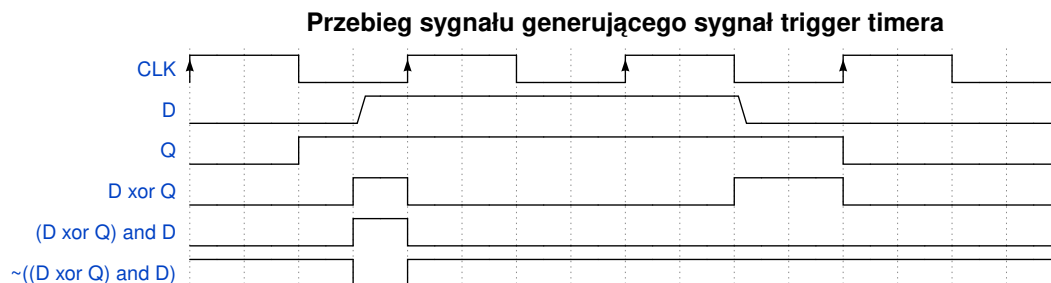


Rysunek 2.14: Przebieg sygnału ilustrujący działanie układu z przerzutnikiem D na wejściu układu

 

Rysunek 2.15: Przebieg sygnału ilustrujący działanie układu z przerzutnikiem D na wyjściu układu

### 3 Całość układu

Poniżej przedstawiamy schemat całego systemu z podpiętymi przyciskami i lampkami sygnalizującymi stan windy.

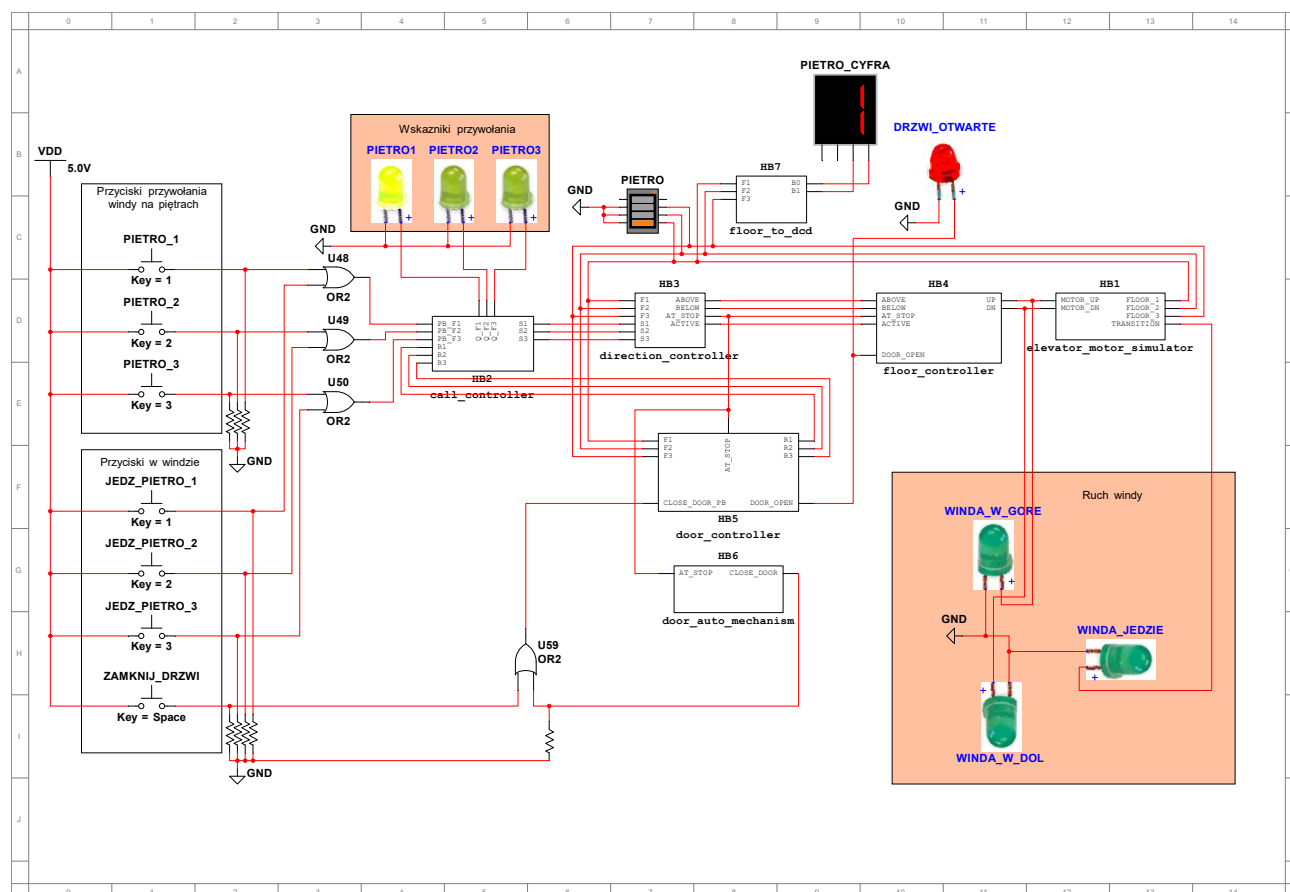

Rysunek 3.1: Schemat układu sterującego windą

Sterowanie windą odbywa się poprzez 3 przyciski na każdym piętrze przywołujące windę oraz 4 przycisków w kabinie windy: 3 przyciski odpowiadające piętrom docelowym oraz przycisk przyspieszający zamknięcie drzwi.

Stan windy sygnalizowany jest przez:


- 3 zielone ledy określające stan ruchu windy (czy jedzie, jeśli tak to w którą stronę)
- czerwonego LEDa sygnalizującego otwarcie drzwi
- 3 żółtych LED sygnalizujących na które piętro winda jest wezwana
- wyświetlacza 7 segmentowego wraz z paskiem LED pokazującym obecne piętro na którym jest winda

Winda jest zabezpieczona przed ruszaniem w przypadku otwarcia drzwi. Winda pojedzie tylko wtedy, gdy upłynie czas automatycznego zamknięcia drzwi lub samemu wciśniemy wcześniej przycisk zamykający drzwi.

## 4 Testy

### 4.1 Testy układu floor\_controller

Aby przetestować układ floor\_controller użyliśmy układu z generatorem słów, który nadaje dane testowe, komparatorem do wykrywania błędów, analizatorami stanów logicznych do przedstawienia wejść układu i przebiegu testu oraz przerzutnikiem JK do sygnalizowania, końcowego wyniku testu.

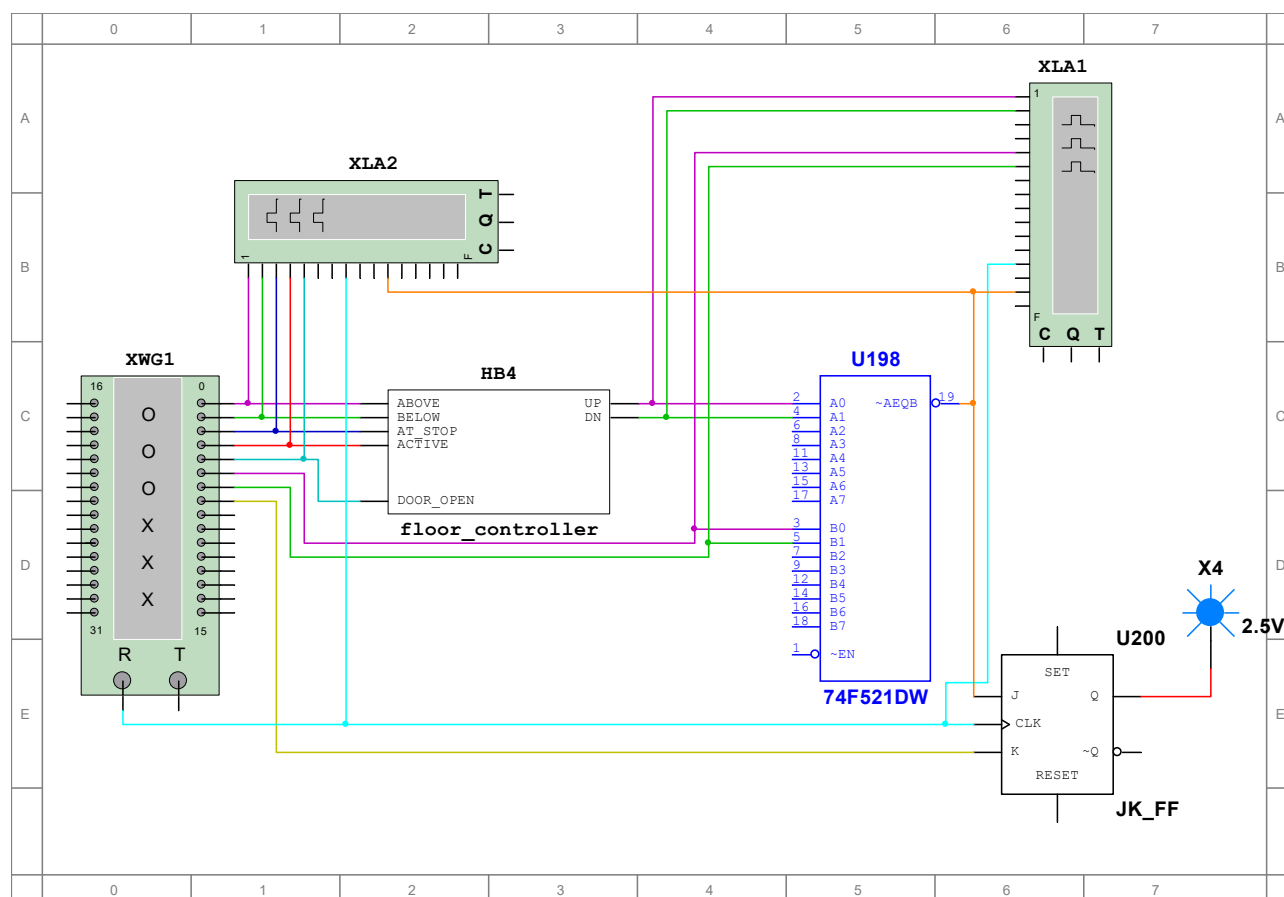

Rysunek 4.1: Schemat układu testującego

Do łatwego wygenerowania danych testowych wykorzystaliśmy zmodyfikowaną wersję wcześniej przedstawionego programu do upraszczania formuł logicznych.


```

1  f = open("floor_controller_test_data.dp", "w")
2  f.write("Data:\n")
3  reset_sr = 1
4  f.write(hex(int(str(bin(1)).removeprefix("0b").rjust(4, '0'), 2)).removeprefix("0x").rjust(8, '0') + "\n")
5  f.write(hex(int(str(bin(1)).removeprefix("0b").rjust(4, '0'), 2)).removeprefix("0x").rjust(8, '0') + "\n")
6  f.write(hex(int(str(bin(0)).removeprefix("0b").rjust(4, '0'), 2)).removeprefix("0x").rjust(8, '0') + "\n")
7  data_count = 3
8  up = 0
9  dn = 0
10 for i in range(32):
11
12     permutation = bin(i).removeprefix("0b").rjust(5, '0')
13
14     variables = {
15         'DOOR_OPEN': int(permutation[0]),
16         'ACTIVE': int(permutation[1]),
17         'BELOW': int(permutation[2]),
18         'ABOVE': int(permutation[3]),
19         'AT_STOP': int(permutation[4])
20     }
21
22     set_up = '0'
23     reset_up = '0'
24     set_dn = '0'
25     reset_dn = '0'
26
27     if not variables['ABOVE'] and not variables['BELOW'] and variables['AT_STOP']:
28         set_up = '0'
29         reset_up = '1'
30         set_dn = '0'
31         reset_dn = '1'
32         up = dn = 0
33
34     elif variables['ACTIVE'] and variables['BELOW'] and not variables['DOOR_OPEN']:
35         set_up = '0'
36         reset_up = '0'
37         set_dn = '1'
38         reset_dn = '0'
39         dn = 1
40
41     elif variables['ACTIVE'] and variables['ABOVE'] and not variables['DOOR_OPEN']:
42         set_up = '1'
43         reset_up = '0'
44         set_dn = '0'
45         reset_dn = '0'
46         up = 1
47
48     door_open_b = str(bin(variables['DOOR_OPEN'])).removeprefix("0b")
49     active_b = str(bin(variables['ACTIVE'])).removeprefix("0b")
50     below_b = str(bin(variables['BELOW'])).removeprefix("0b")
51     above_b = str(bin(variables['ABOVE'])).removeprefix("0b")
52     at_stop_b = str(bin(variables['AT_STOP'])).removeprefix("0b")
53     up_b = str(bin(up)).removeprefix("0b")
54     dn_b = str(bin(dn)).removeprefix("0b")
55
56     hex_val = hex(int(dn_b + up_b + door_open_b + active_b + at_stop_b + below_b + above_b, 2))
57         .removeprefix("0x").rjust(8, '0')
58     f.write(hex_val + "\n")
59     data_count += 1
60

```

```
61 f.write("Initial:\n")
62 f.write("0000\n")
63 f.write("Final:\n")
64 f.write(str(hex(data_count)).capitalize().removeprefix("0x").rjust(4, '0'))
65
66 f.close()
```


Po zaimportowaniu wygenerowanego pliku do generatora słów, wygląda on następująco:

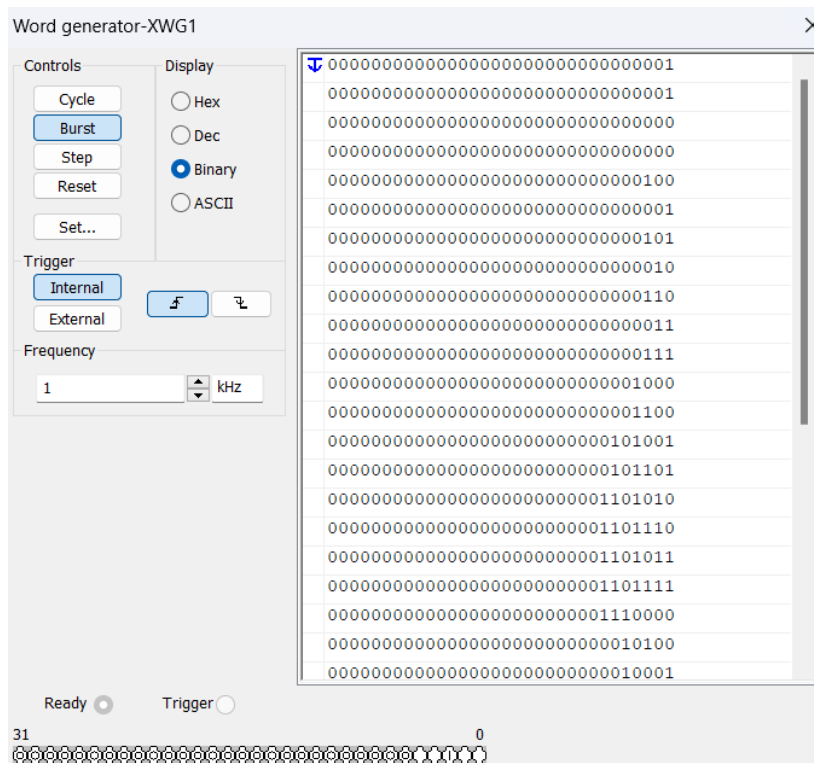


Rysunek 4.2: Dane zaimportowane do generatora słów




Poniziej wynik testu w postaci przebiegu analizatorów stanów logicznych:

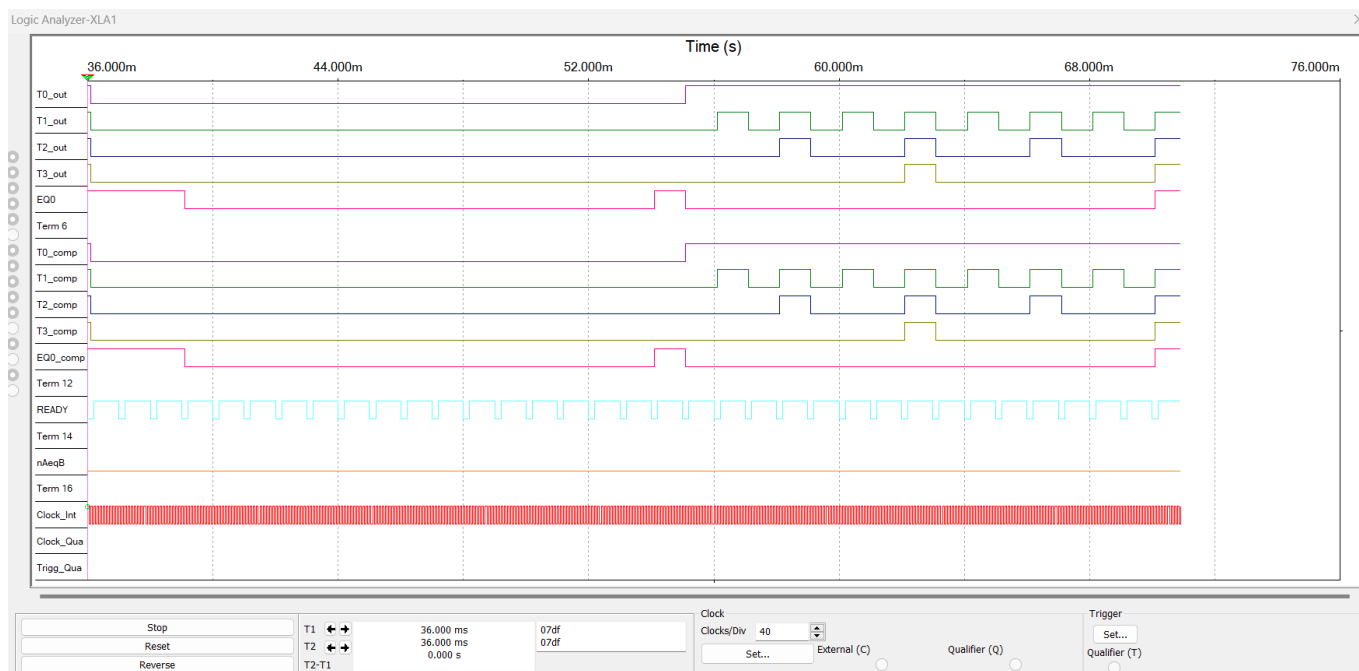

Rysunek 4.3: Przebieg sygnałów w analizatorze stanów logicznych podpiętym do wyjścia układu

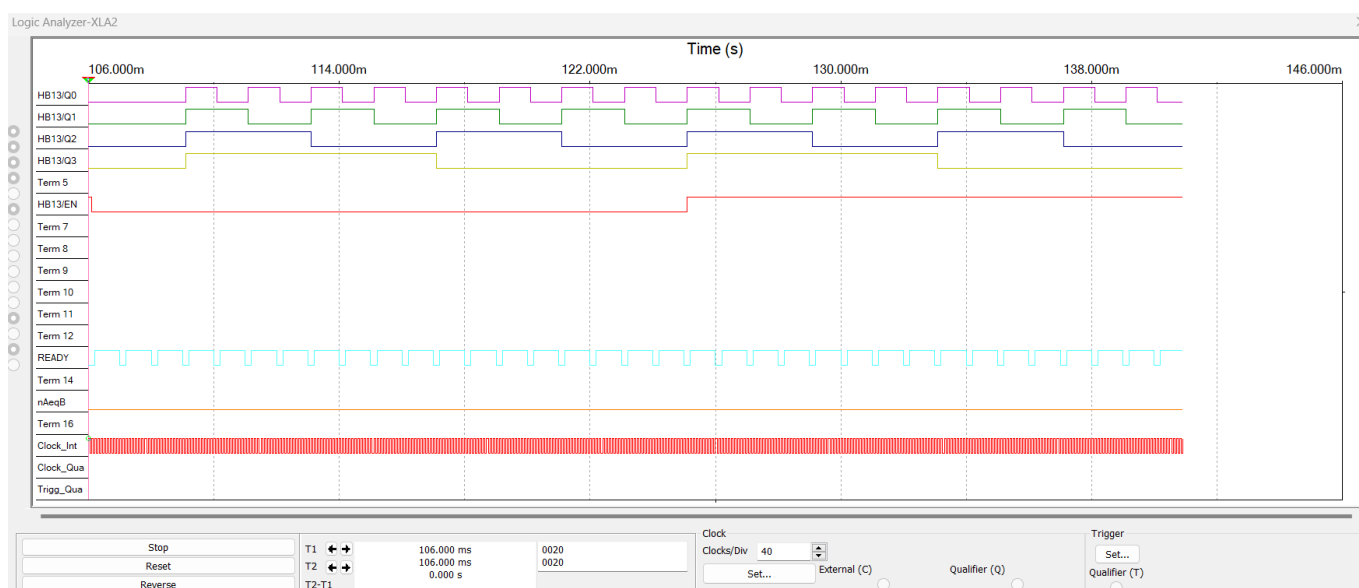


Rysunek 4.4: Przebieg sygnałów w analizatorze stanów logicznych podpiętym do wejścia układu

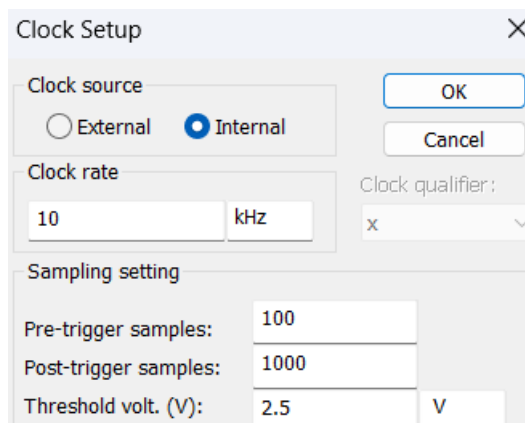

Rysunek 4.5: Ustawienia analizatorów

## 4.2 Testy układu direction\_controller

Układ testujący dla układu direction\_controller jest analogiczny do poprzedniego. Tutaj również wykorzystaliśmy generator słów, komparator, dwa analizatory stanów logicznych i przerzutnik JK.

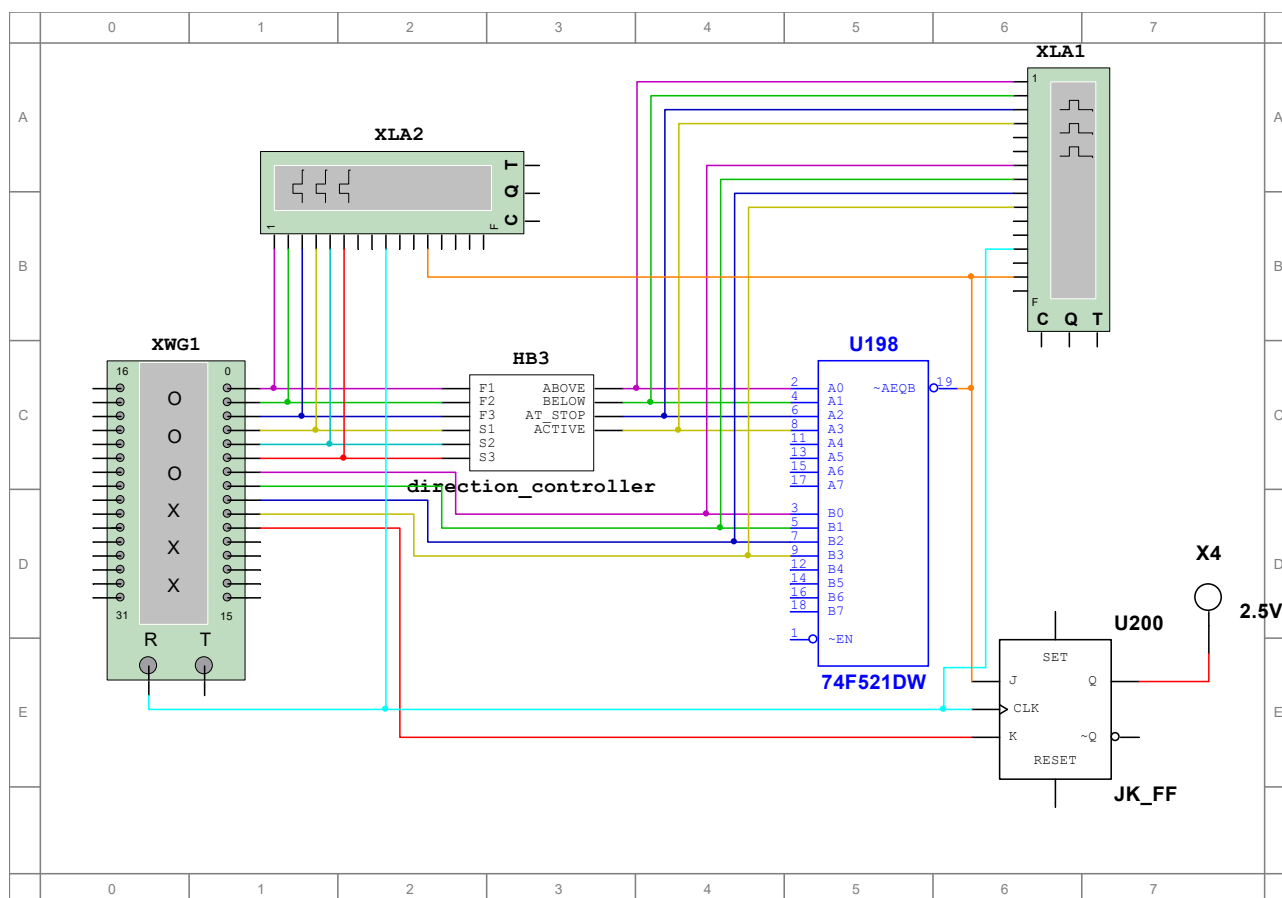

Rysunek 4.6: Schemat układu testującego

Podobnie jak wcześniej, wykorzystaliśmy zmodyfikowany kod do wyprowadzania formuł.

```

1  f = open("direction_controller_test_data.dp", "w")
2  f.write("Data:\n")
3  reset_sr = 1
4  f.write(hex(int(str(bin(1)).removeprefix("0b").rjust(4, '0'), 2)).removeprefix("0x").rjust(8, '0') + "\n")
5  f.write(hex(int(str(bin(1)).removeprefix("0b").rjust(4, '0'), 2)).removeprefix("0x").rjust(8, '0') + "\n")
6  f.write(hex(int(str(bin(0)).removeprefix("0b").rjust(4, '0'), 2)).removeprefix("0x").rjust(8, '0') + "\n")
7  data_count = 3
8  for i in range(64):
9      permutation = bin(i).removeprefix("0b").rjust(6, '0')
10
11     variables = {
12         'F1': int(permutation[0]),
13         'F2': int(permutation[1]),
14         'F3': int(permutation[2]),
15         'S1': int(permutation[3]),
16         'S2': int(permutation[4]),
17         'S3': int(permutation[5])
18     }
19
20     above = '0'
21     below = '0'
22     at_stop = '0'
23     active = '0'
24
25     if variables['F1'] and (variables['S2'] or variables['S3']):
26         above = '1'
27
28     elif variables['F2'] and variables['S1']:
29         below = '1'
30
31     elif variables['F2'] and variables['S3']:
32         above = '1'
33
34     elif variables['F3'] and (variables['S1'] or variables['S2']):
35         below = '1'
36
37     if (variables['F1'] and variables['S1']) or (variables['F2'] and variables['S2'])
38         or (variables['F3'] and variables['S3']):
39         at_stop = '1'
40
41     if variables['S1'] or variables['S2'] or variables['S3']:
42         active = '1'
43
44     F1_b = str(bin(variables['F1'])).removeprefix("0b")
45     F2_b = str(bin(variables['F2'])).removeprefix("0b")
46     F3_b = str(bin(variables['F3'])).removeprefix("0b")
47     S1_b = str(bin(variables['S1'])).removeprefix("0b")
48     S2_b = str(bin(variables['S2'])).removeprefix("0b")
49     S3_b = str(bin(variables['S3'])).removeprefix("0b")
50     above_b = str(bin(int(above))).removeprefix("0b")
51     below_b = str(bin(int(below))).removeprefix("0b")
52     at_stop_b = str(bin(int(at_stop))).removeprefix("0b")
53     active_b = str(bin(int(active))).removeprefix("0b")
54
55     hex_val = hex(int(active_b + at_stop_b + below_b + above_b + S3_b + S2_b + S1_b + F3_b + F2_b + F1_b, 2))
56                 .removeprefix("0x").rjust(8, '0')
57     f.write(hex_val + "\n")


```

```

58     data_count += 1
59
60     f.write("Initial:\n")
61     f.write("0000\n")
62     f.write("Final:\n")
63     f.write(str(hex(data_count)).capitalize().removeprefix("0x").rjust(4, '0'))
64
65     f.close()


```

Po zaimportowaniu wygenerowanego pliku do generatora słów, wygląda on następująco:

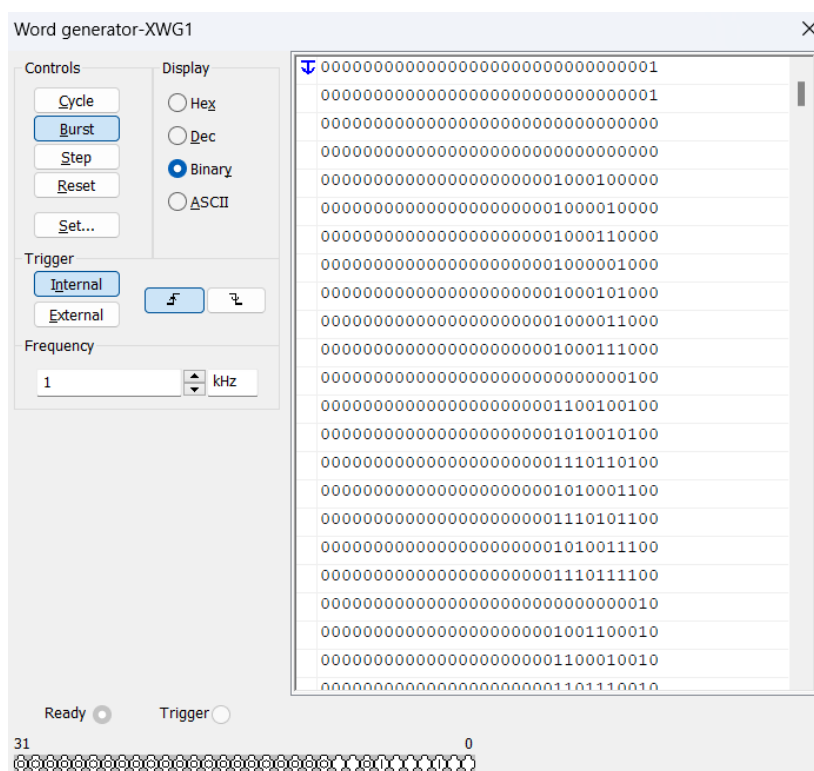


Rysunek 4.7: Dane zaimportowane do generatora słów


Poniżej wynik testu w postaci przebiegu analizatorów stanów logicznych:

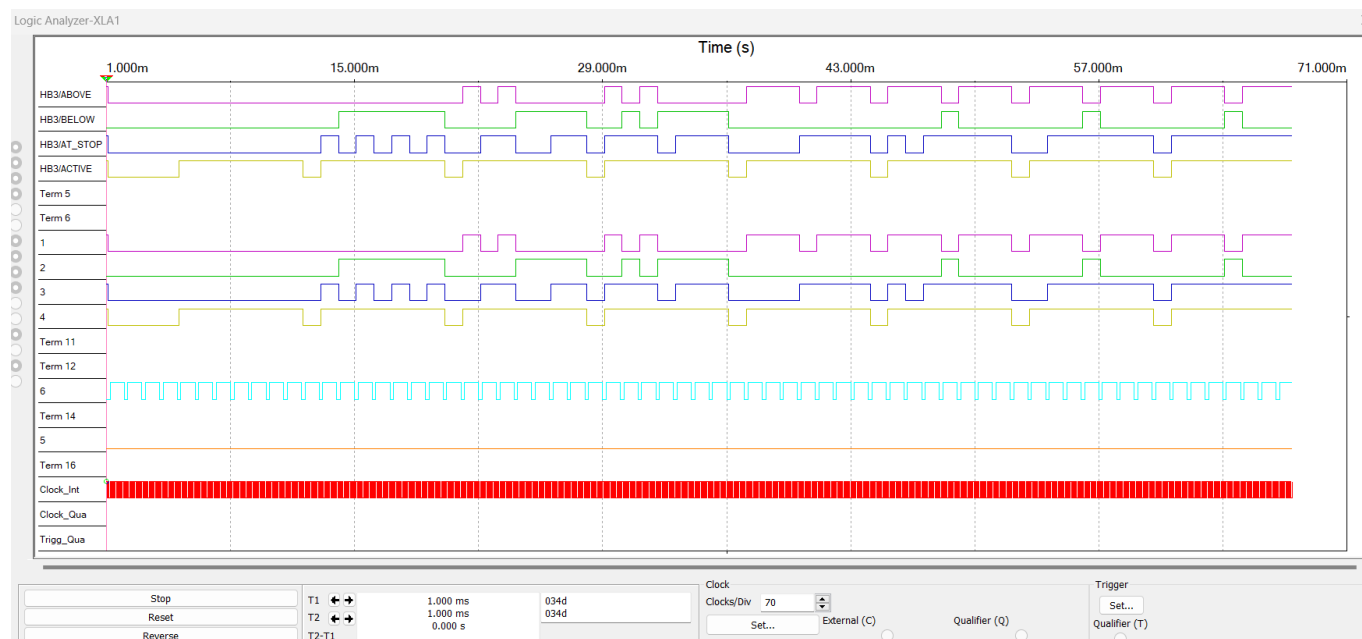

Rysunek 4.8: Przebieg sygnałów w analizatorze stanów logicznych podpiętym do wyjścia układu

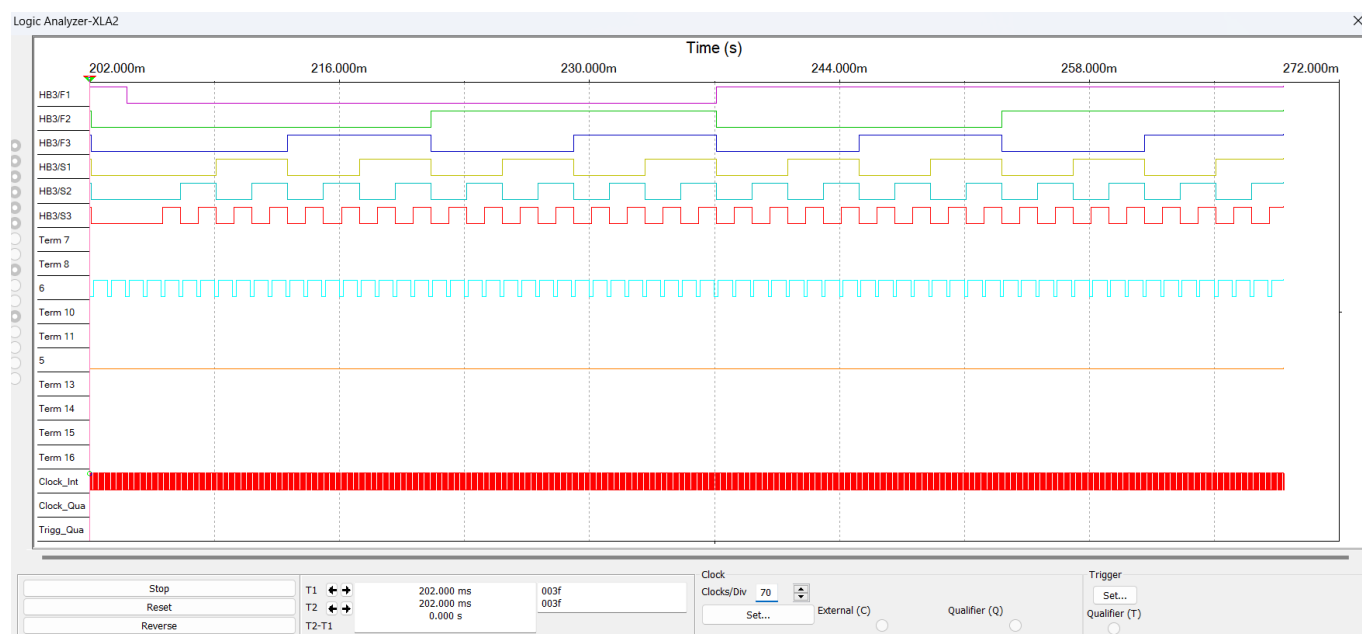


Rysunek 4.9: Przebieg sygnałów w analizatorze stanów logicznych podpiętym do wejścia układu

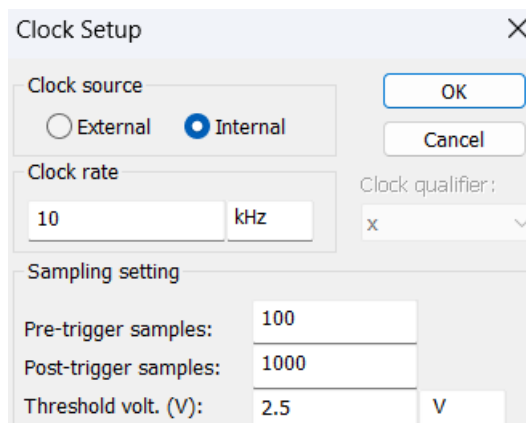

Rysunek 4.10: Ustawienia analizatorów

### 4.3 Testy układu door\_controller

Układ testujący układu door\_controller jest również całkowicie analogiczny do dwóch poprzednich.

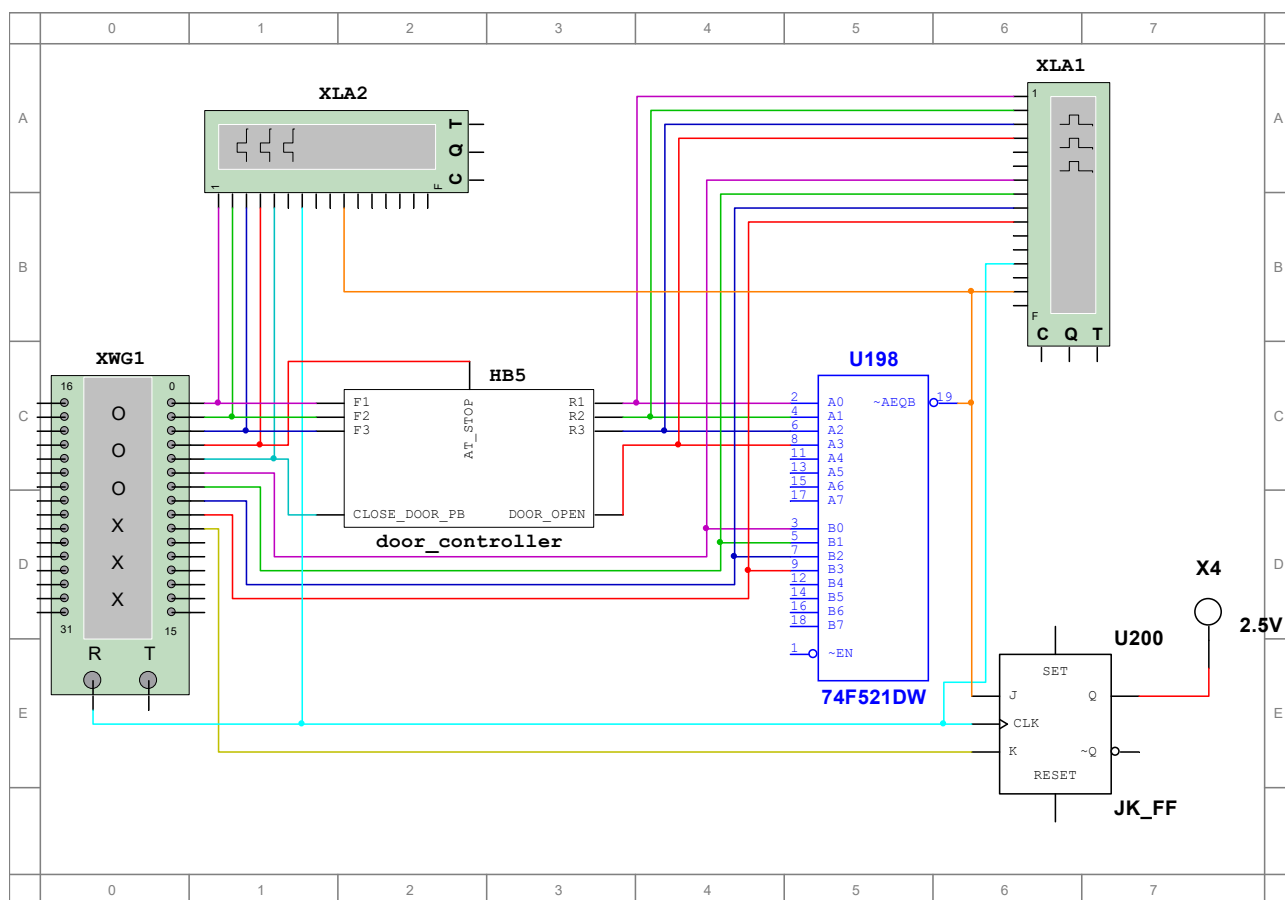

Rysunek 4.11: Schemat układu testującego

Podobnie jak wcześniej, wykorzystaliśmy zmodyfikowany kod do wyprowadzania


formuł.

```

1  f = open("door_controller_test_data.dp", "w")
2  f.write("Data:\n")
3  reset_sr = 1
4  f.write(hex(int(str(bin(1)).removeprefix("0b").rjust(4, '0'), 2)).removeprefix("0x").rjust(8, '0') + "\n")
5  f.write(hex(int(str(bin(1)).removeprefix("0b").rjust(4, '0'), 2)).removeprefix("0x").rjust(8, '0') + "\n")
6  f.write(hex(int(str(bin(0)).removeprefix("0b").rjust(4, '0'), 2)).removeprefix("0x").rjust(8, '0') + "\n")
7  data_count = 3
8  for i in range(32):
9      permutation = bin(i).removeprefix("0b").rjust(5, '0')
10
11     variables = {
12         'CLOSE_DOOR_PB': int(permutation[0]),
13         'AT_STOP': int(permutation[1]),
14         'F1': int(permutation[2]),
15         'F2': int(permutation[3]),
16         'F3': int(permutation[4])
17     }
18
19     r1 = '0'
20     r2 = '0'
21     r3 = '0'
22     door_open = '0'
23
24     if variables['AT_STOP']: door_open = '1'
25     if variables['AT_STOP'] and variables['CLOSE_DOOR_PB']:
26         if variables['F1']: r1 = '1'
27         if variables['F2']: r2 = '1'
28         if variables['F3']: r3 = '1'
29
30     close_door_pb_b = str(bin(variables['CLOSE_DOOR_PB'])).removeprefix("0b")
31     at_stop_b = str(bin(variables['AT_STOP'])).removeprefix("0b")
32     F1_b = str(bin(variables['F1'])).removeprefix("0b")
33     F2_b = str(bin(variables['F2'])).removeprefix("0b")
34     F3_b = str(bin(variables['F3'])).removeprefix("0b")
35     r1_b = str(bin(int(r1)).removeprefix("0b"))
36     r2_b = str(bin(int(r2)).removeprefix("0b"))
37     r3_b = str(bin(int(r3)).removeprefix("0b"))
38     door_open_b = str(bin(int(door_open)).removeprefix("0b"))
39
40     hex_val = hex(int(door_open_b + r3_b + r2_b + r1_b + close_door_pb_b + at_stop_b + F3_b + F2_b + F1_b, 2))
41                 .removeprefix("0x").rjust(8, '0')
42     f.write(hex_val + "\n")
43     data_count += 1
44
45 f.write("Initial:\n")
46 f.write("0000\n")
47 f.write("Final:\n")
48 f.write(str(hex(data_count)).capitalize().removeprefix("0x").rjust(4, '0'))
49
50 f.close()


```

Po zaimportowaniu wygenerowanego pliku do generatora słów, wygląda on następująco:

 

Rysunek 4.12: Dane zaimportowane do generatora słów

Poniżej wynik testu w postaci przebiegu analizatorów stanów logicznych:

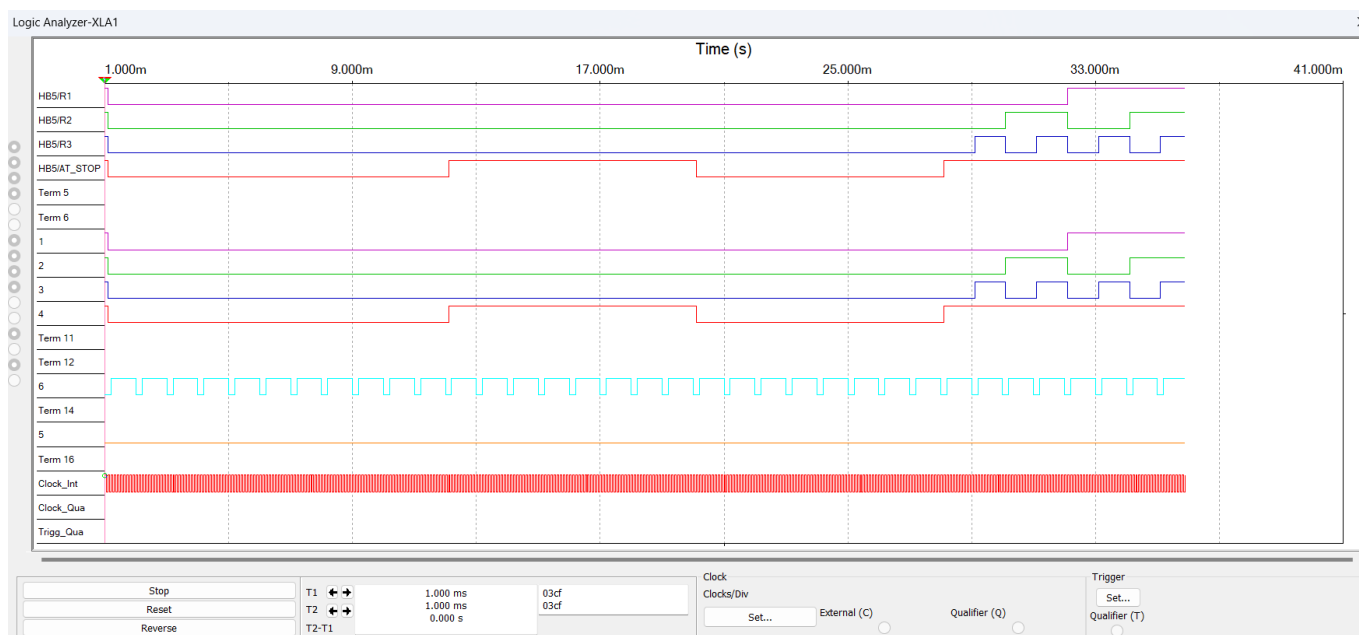


Rysunek 4.13: Przebieg sygnałów w analizatorze stanów logicznych podpiętym do wyjścia układu





Rysunek 4.14: Przebieg sygnałów w analizatorze stanów logicznych podpiętym do wejścia układu

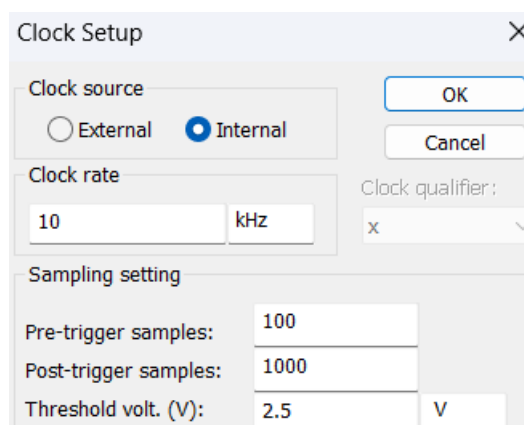

Rysunek 4.15: Ustawienia analizatorów

## 5 Zastosowania

Winda?

## 6 Wnioski

Inne sposoby realizacji które rozważaliśmy: - stworzenie automatu ze wszystkimi potencjalnymi stanami - nasze pomysły były bardzo skomplikowane i trudne do realizacji poprzez ręczne układanie bramek w multisimie, w przypadku układu FPGA przy użyciu języku typu VHDL reprezentacja stanów automatu byłaby dużo prostsza

- rozbicie systemu na mniejsze bloczki stosowane na każdym piętrze które mogłyby być spinane w dowolnej ilości, nie udało nam się tego zrealizować, a dla 3 pięter nasz układ nie ma dużej złożoności